

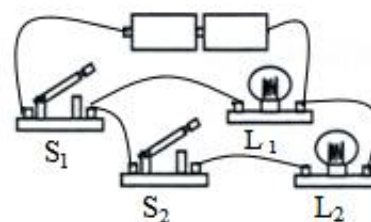
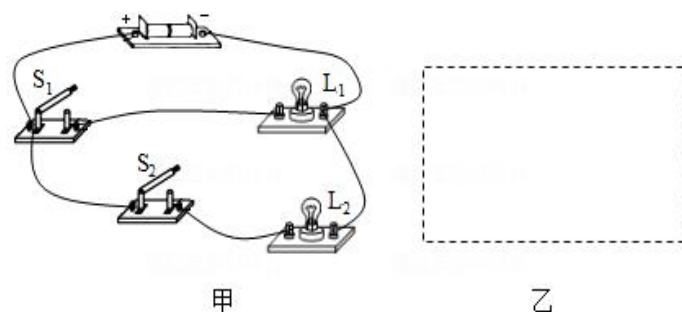
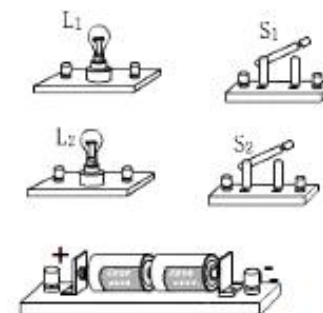
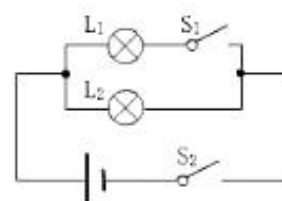
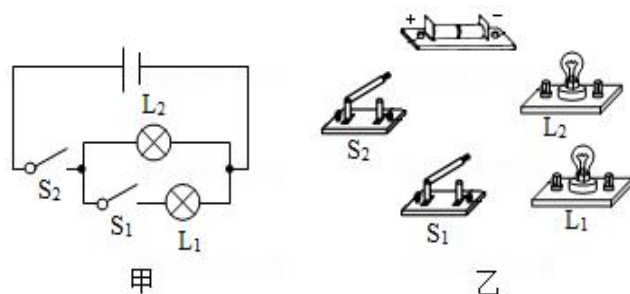
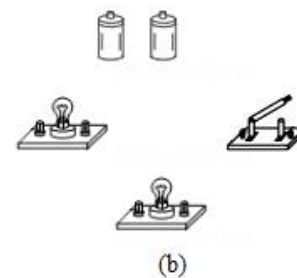
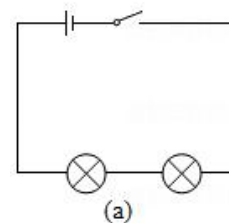




电路图（一）

姓名：_____

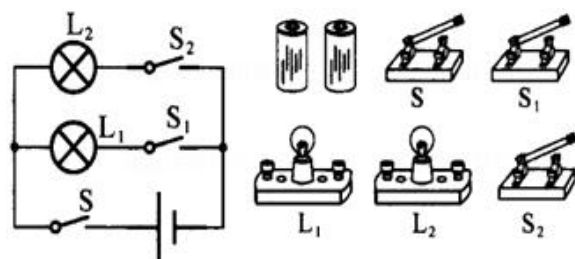


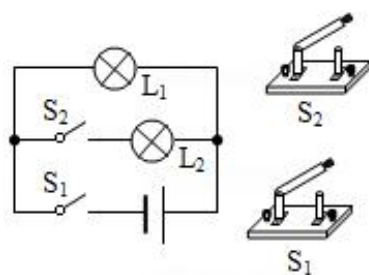


甲

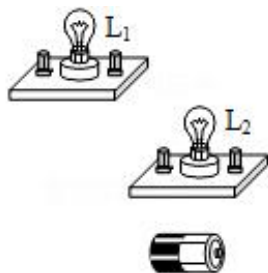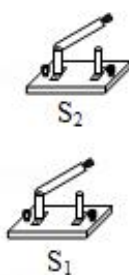


乙

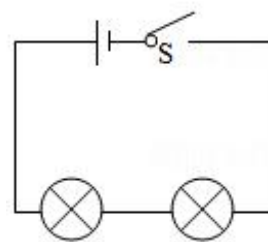

A

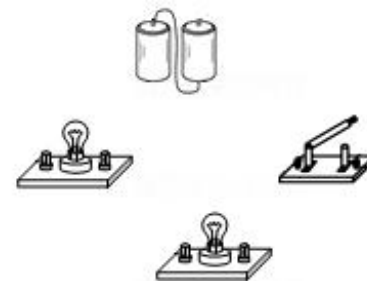





B

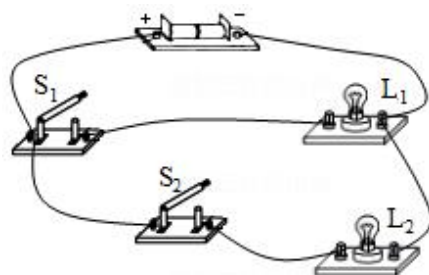

甲
















乙

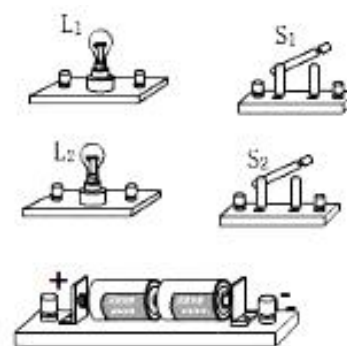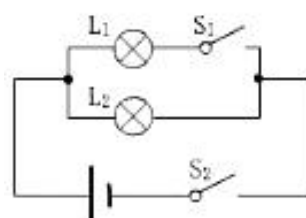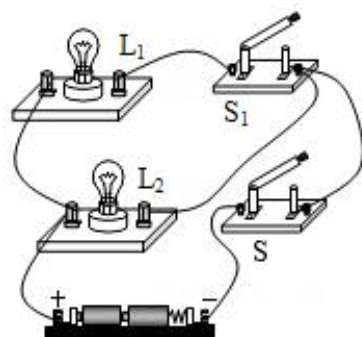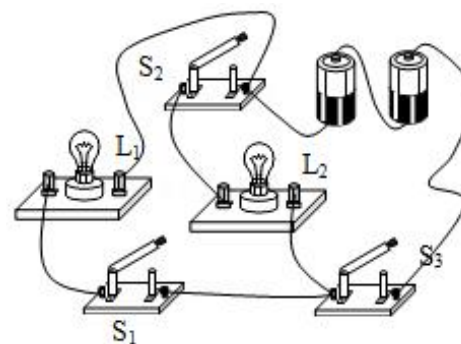

包含电流表的电路图（二）





姓名：_____

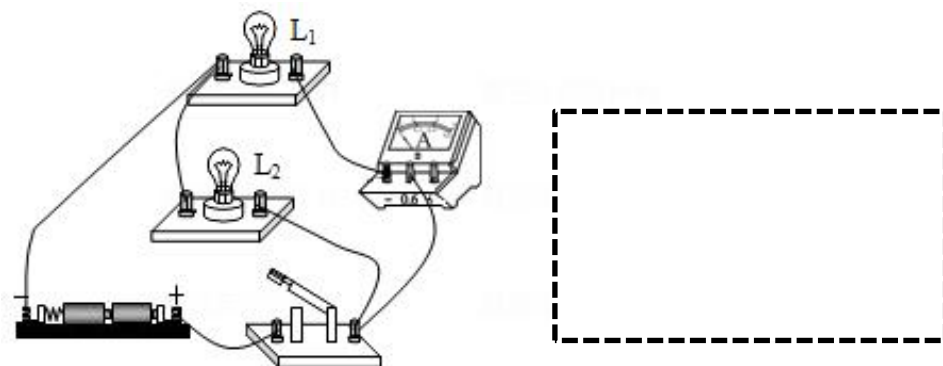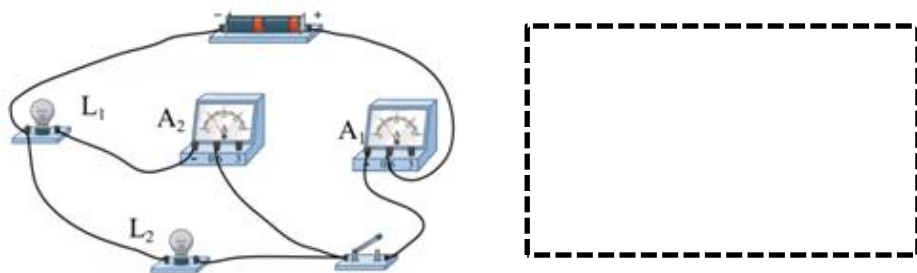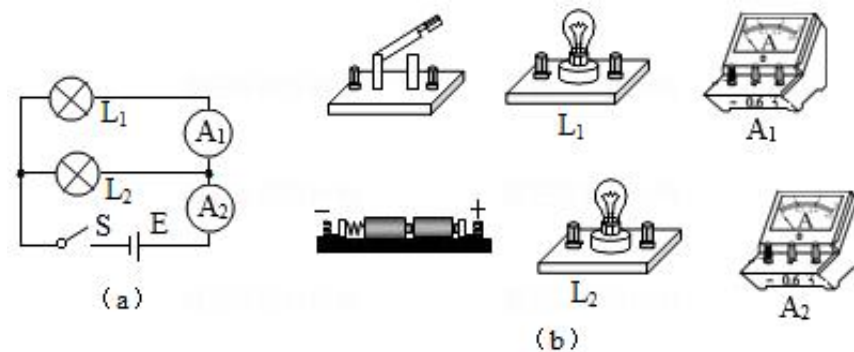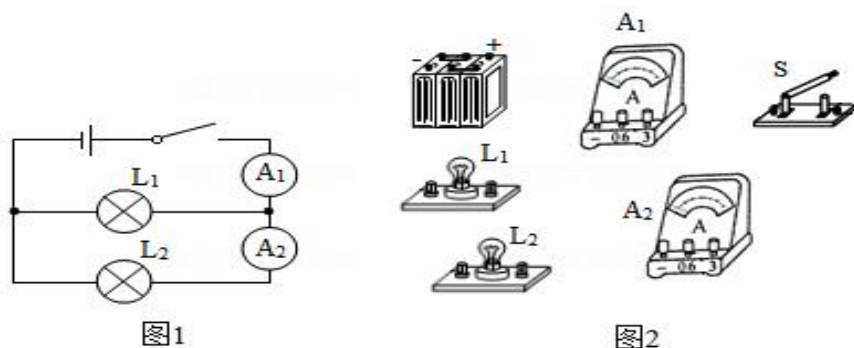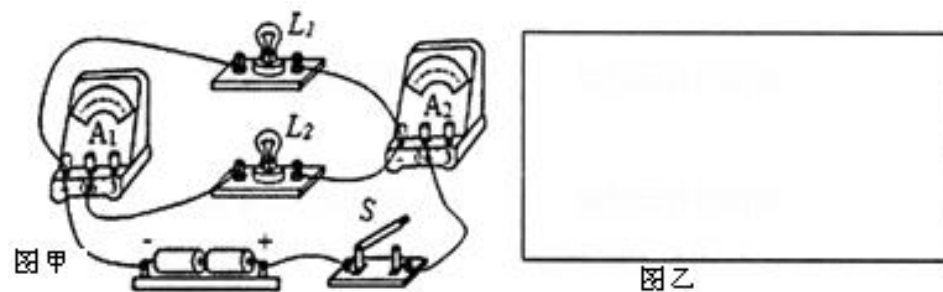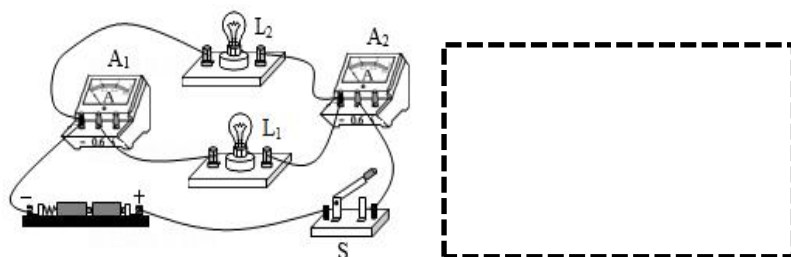

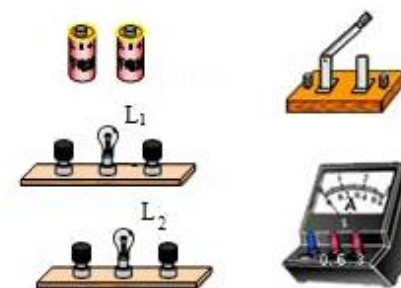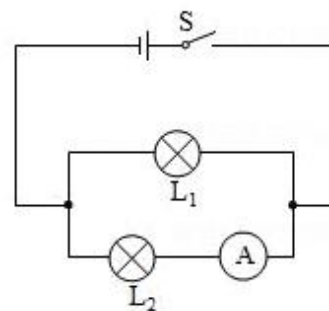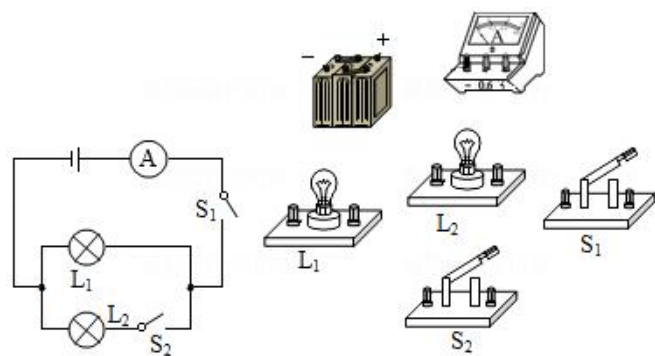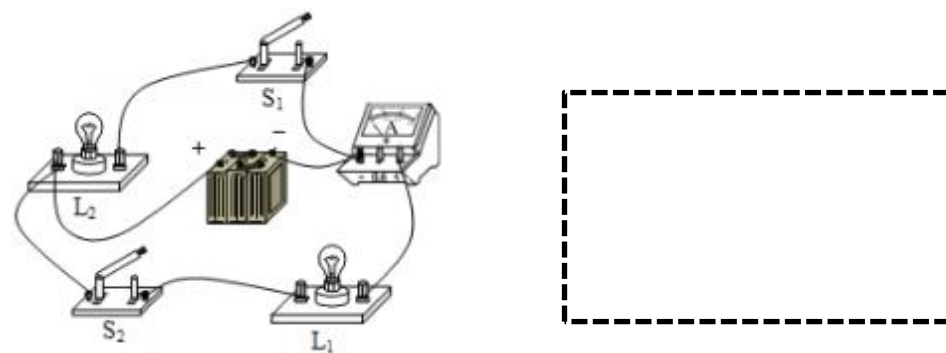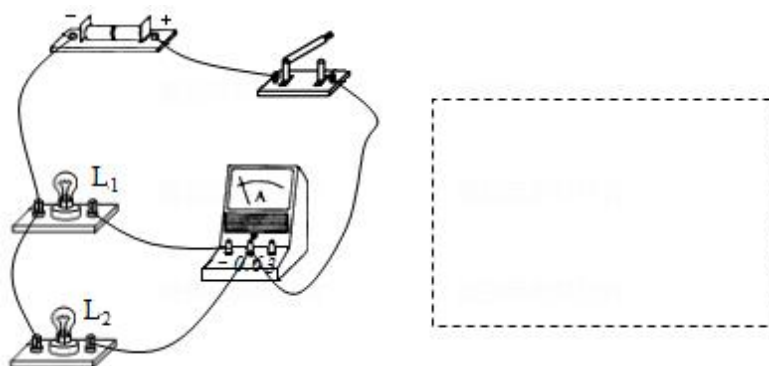
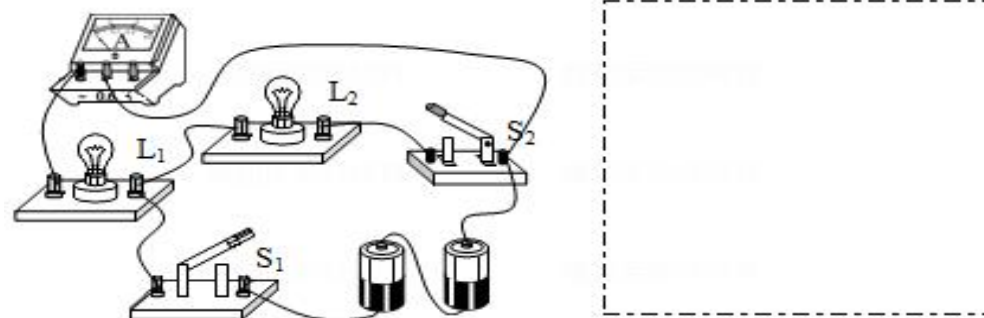
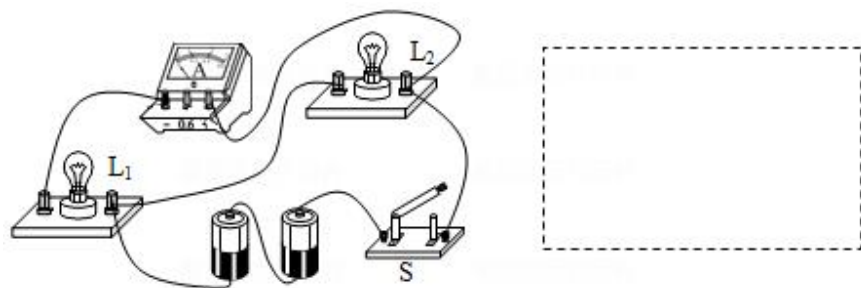



含电流表、电压表的电路图（三）

姓名：_____

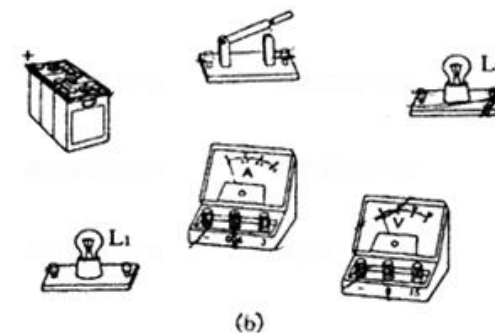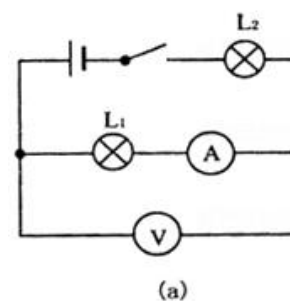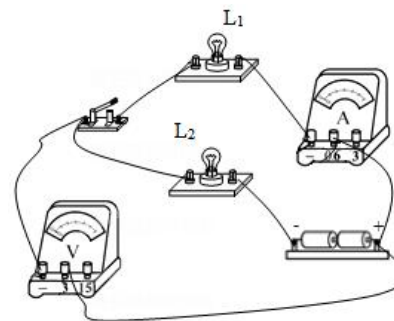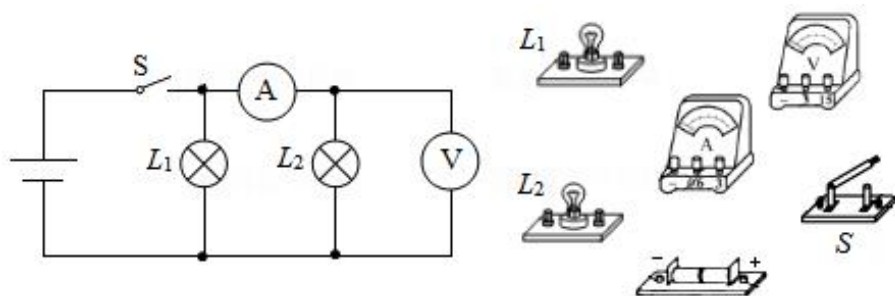


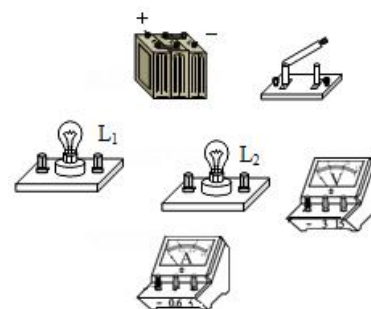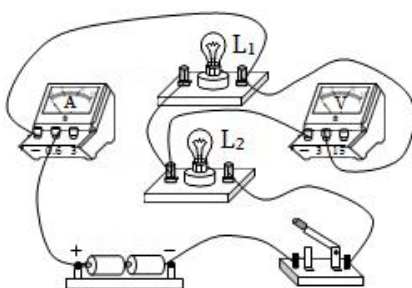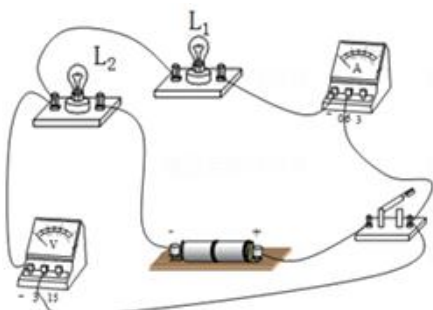如下图所示，用笔画线代替导线，将图中灯泡 L₁ 和 L₂ 连接成串联电路，要求：电流表测通过 L₁ 的电流（估计为 0.1~0.3A），电压表测量灯泡 L₂ 两端的电压（估计为 1~2V），导线不能交叉，并画出电路图。




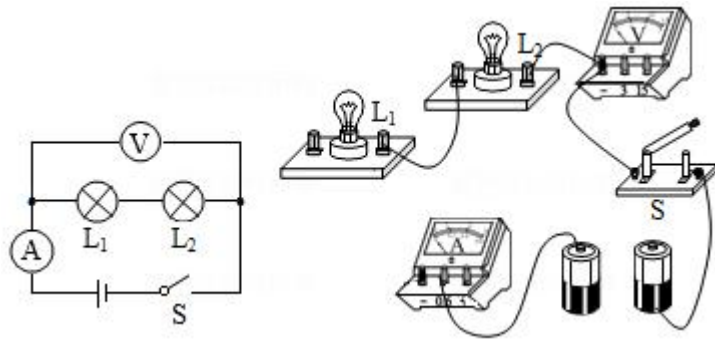

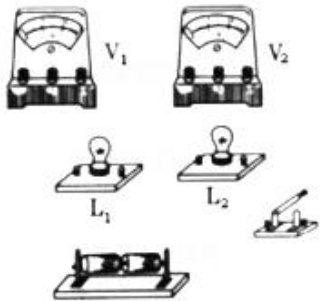
如图所示，将各实物按照要求连成电路。要求： L_1 与 L_2 串联，电压表 V_1 测 L_1 两端电压，电压表 V_2 测 L_1 、 L_2 串联后两端的总电压，并画出电路图。




含电流表、电压表、滑阻的电路图（四） 姓名：_____

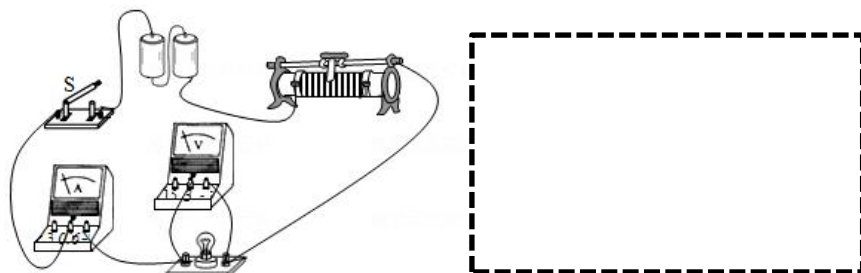

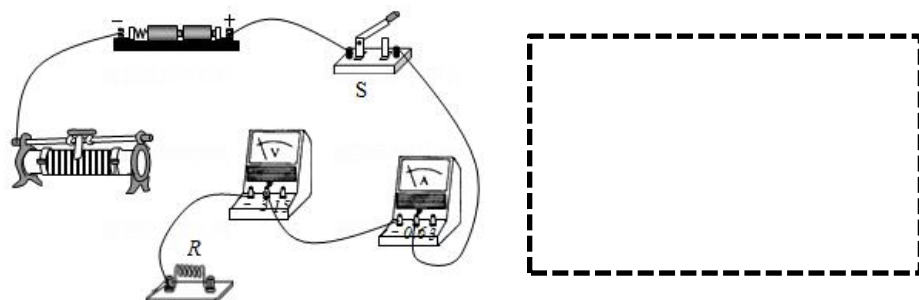
请按要求正确连接实物图。要求：定值电阻 R 与滑动变阻器串联，闭合开关 S ，将滑动变阻器的滑片向左移动，电压表和电流表的示数都变小，连线不能交叉，并画出电路图。



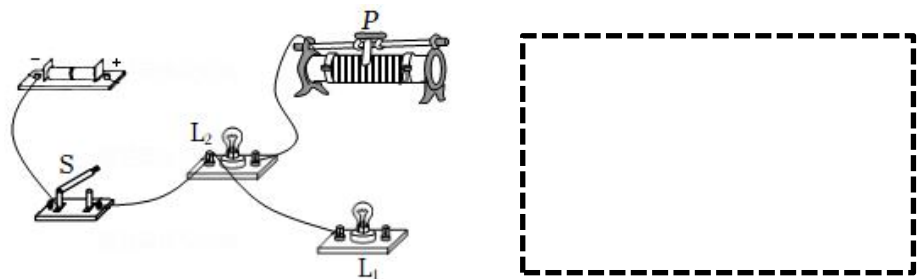
如图所示是小明连接的电路，还剩下几根导线没有连接完整，请你帮助小明完成电路的连接。要求开关 S 闭合后，向右移动滑片 P ，灯 L_1 的亮度不变，灯 L_2 的亮度变暗，并画出电路图。




请你正确地画出所给电路的电路图

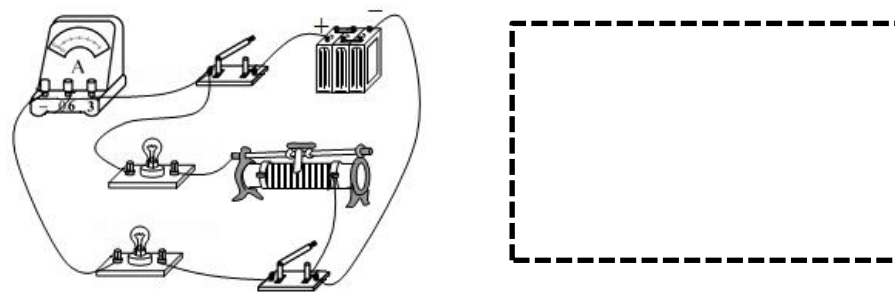

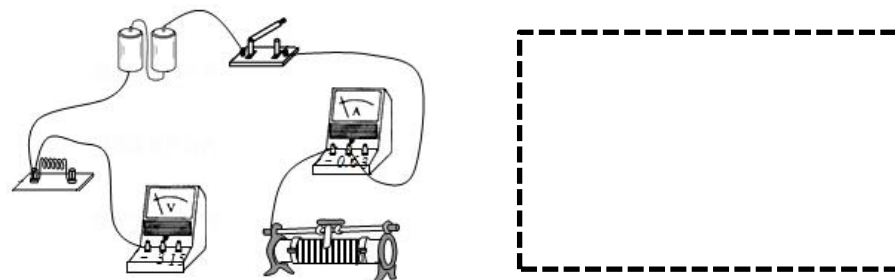
如图是伏安法测电阻的实物图，请用笔画线代替导线将图中的电路连接完整，并画出电路图。



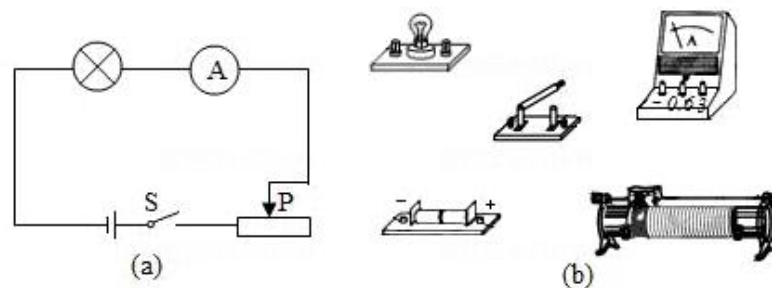按图（a）所示的电路图，连接图（b）所示的实物图。（电源为两节新干电池，灯泡的最小电阻为 5Ω ）



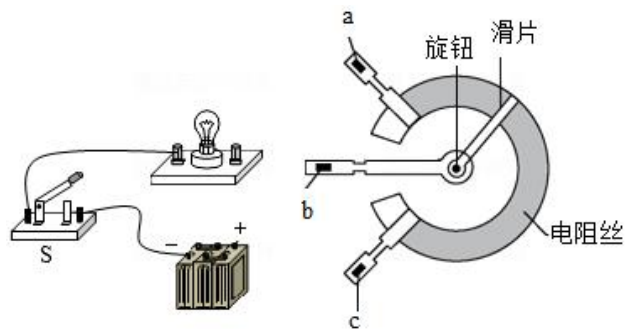如图是一种调光台灯电位器（滑动变阻器）的内部结构示意图，a、b、c 是它的三个接线柱。要求：旋钮带动滑片顺时针转动时，灯泡变亮。请完成该电路的连接。



如图所示的实验器材，电流表测出通过灯泡的电流，电压表测出灯泡两端的电压，电路中电流约为 0.5A，并用变阻器改变小灯泡的电流，按要求连接实物图，并画出电路图。

