


对接中考培优集训(五)

★ 欧姆定律的相关计算和应用 ★

答案 P 84

命题点 1 欧姆定律的简单计算

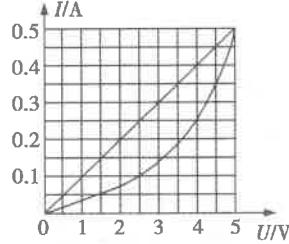
1. (2019·呼和浩特)通过用电器甲和乙的电流与其两端电压的关系如图所示,其中直线表示通过用电器甲的电流与其两端电压的关系。下列说法正确的是 ()




- A. 用电器甲电阻不变,大小为 0.1Ω
- B. 用电器乙的电阻随着电流增大而变大,最大值为 10Ω
- C. 如果把这两个用电器串联接在 $6V$ 的电源上,电路中的电流是 $0.43A$
- D. 如果把这两个用电器并联接在 $4V$ 的电源上,干路中的电流是 $0.65A$

2. (2017·临沂)如图是电阻甲和乙的 $U-I$ 图像。小明对图像信息作出的判断,正确的是 ()

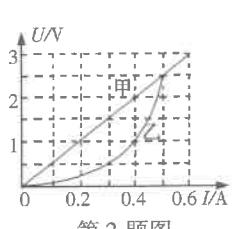- A. 当甲两端电压为 $0.5V$ 时,通过它的电流为 $0.3A$
- B. 当乙两端电压为 $2.5V$ 时,其电阻为 10Ω
- C. 将甲和乙串联,若电路中的电流为 $0.3A$,则它们两端的总电压为 $2V$
- D. 将甲和乙并联,若电源电压为 $1V$,则干路电流为 $0.4A$



第 2 题图

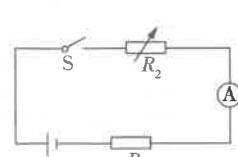


第 3 题图

3. (2018·遵义)如图甲所示的电路中, R_2 为电阻箱,调节 R_2 时电流表示数 I 随之变化;图乙是电阻箱阻值 R_2 与电流表示数的倒数 $\frac{1}{I}$ 的关系图像。则定值电阻 R_1 与电源电压 U 的大小分别为 ()


- A. 5Ω 、 $30V$
- B. 5Ω 、 $2.5V$
- C. 10Ω 、 $20V$
- D. 10Ω 、 $10V$

4. (2019·连云港)有一定值电阻,当其两端的电压为 $9V$ 时,通过它的电流为 $0.9A$,它的电阻是 ____ Ω ;如果它两端的电压为 $15V$,通过它的电流是 ____ A 。

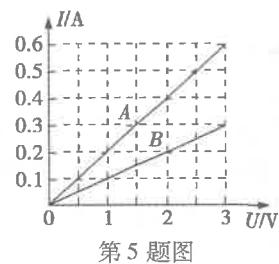5. (2019·安徽)如图所示为电阻 A 和 B 的 $I-U$ 图像。若将 A 、 B 串联接在某电源两端,则闭合开关后,它们两端的电压 U_A 、 U_B 之比是 ____ ;若将 A 、 B 并联接在电源两端,闭合开关后,测得干路电流为 $0.6A$,则电源电压是 ____ V 。




第 5 题图

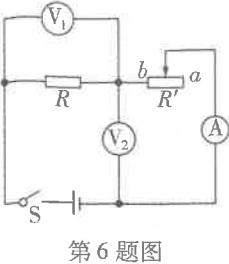

第 6 题图


6. (2019·衡阳)如图所示, R 为定值电阻、 R' 为滑动变阻器,闭合开关 S ,将滑动变阻器的滑片从 a 端逐渐滑动到 b 端,发现电压表 V_1 示数从 $2V$ 变化到 $6V$,而电压表 V_2 示数从 $4V$ 变化到 0 ,则电流表示数从 $0.2A$ 变化到 ____ A , $R =$ ____ Ω 。

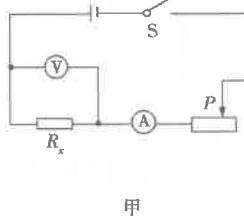7. (2019·鄂州)某同学利用如图甲所示的电路进行探究,电源电压恒为 $9V$,更换 5 个定值电阻 R_x ,得到如图乙所示的图像。则



(1) 该同学探究的是 ____ 的关系。


(2) 五次实验中,电压表的示数为多少?滑动变阻器阻值变化范围是多少?

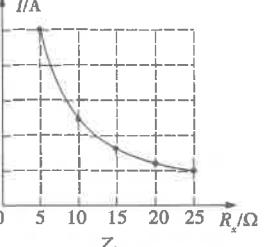

第 7 题图



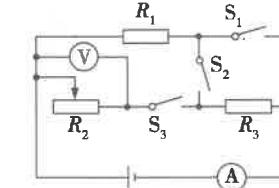- (3) 闭合开关 S_1 、 S_2 和 S_3 ,在不损坏电流表、电压表的情况下,求滑动变阻器 R_2 连入电路的阻值取值范围。




请同学们认真做试题!

卓越的人的一大优点是:在不利和艰难的遭遇里百折不挠。

——贝多芬

命题点 2 分流规律与分压规律

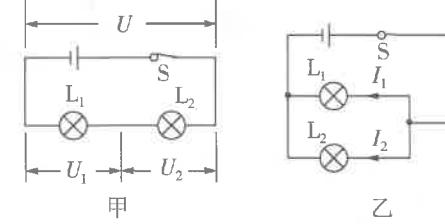
9. (2018·成都)如图所示的串联和并联电路,两个灯泡的阻值不等,开关 S 闭合,关于电路中的电流或电压关系,下列说法正确的是 ()




- A. 甲电路中, $U = U_1 = U_2$
- B. 甲电路中, $U > U_1 = U_2$
- C. 乙电路中, $I = I_1 + I_2$
- D. 乙电路中, $I > I_1 = I_2$

10. (2018·宿迁)如图所示,电源电压保持不变,先闭合开关 S_1 ,电压表示数为 U_1 ;再闭合开关 S_2 ,电压表示数为 U_2 ,电阻 R_1 、 R_2 的阻值之比为 ()

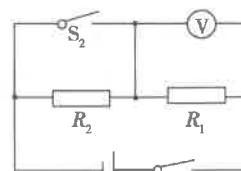- A. $U_1 : U_2$
- B. $U_2 : U_1$
- C. $U_2 : (U_2 - U_1)$
- D. $U_1 : (U_2 - U_1)$



第 10 题图

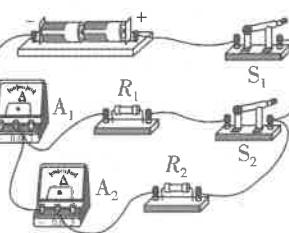


第 11 题图

11. (2018·临沂)如图所示的电路中,电流表 A_1 的示数为 $0.5A$, A_2 的示数为 $0.3A$,电阻 R_2 的阻值为 10Ω 。下列说法正确的是 ()

- A. 通过电阻 R_1 的电流为 $0.5A$
- B. 电源电压为 $5V$
- C. 电阻 R_1 的阻值为 15Ω
- D. 若断开开关 S_2 ,电流表 A_1 示数变大

12. (2018·襄阳)如图所示,电源电压恒定。当开关 S_1 、 S_2 闭合,甲、乙两表为电压表时,两表示数之比 $U_{\text{甲}} : U_{\text{乙}} = 4 : 1$;当开关 S_1 闭合、 S_2 断开,甲、乙两表均为电流表时,两表的示数之比为 ()

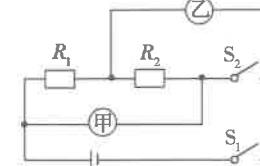- A. $4 : 3$
- B. $3 : 2$
- C. $3 : 4$
- D. $3 : 1$



第 12 题图

对接中考培优集训(四)

活页题选·单元双测卷


物理·九年级全一册·HY

电磁学作图


答案 P 82

命题点 1 简单电路作图

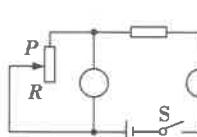1. (2019·桂林)为使电路正常工作,请在图中恰当位置填入电流表或电压表的符号.




第1题图

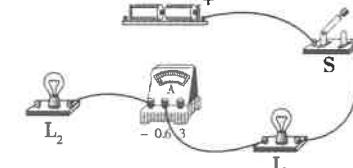


第2题图

2. (2019·兰州)请在图中用笔画线代替导线连接电路.要求:两灯并联,开关S同时控制两盏灯泡.

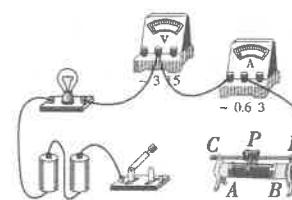
3. (2019·陕西)如图所示是用“伏安法”测量小灯泡电功率的实物电路.请用笔画线代替导线完成电路连接.



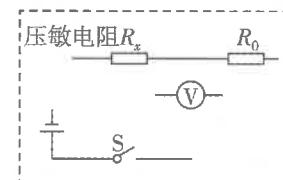4. (2019·广东)如图为某兴趣小组设计的电子秤简易电路图, R_x 是压敏电阻,阻值随所受压力的增大而减小, R_0 是定值电阻.测量时,电压表V的示数随所称量物体对压敏电阻的压力的增大而增大.请根据以上信息,在虚线框内将电路图补充完整.




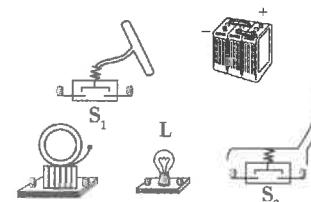5. (2019·常州)常州汪芷瑶同学发明的一种“汽车双手驾驶提醒装置”可在汽车驾驶员双手脱离方向盘时发出警报.方向盘包裹气囊并通过导气管连接压力开关 S_1 ,压力开关 S_2 置于坐垫内.压力开关受到压力时闭合,不受压力时断开.驾驶员坐在座椅上,当手握方向盘正常驾驶时灯亮、电铃不响;当双手脱离方向盘时,灯亮、电铃响.请按要求在下图中完成电路的连接.




命题点 2 家庭电路作图

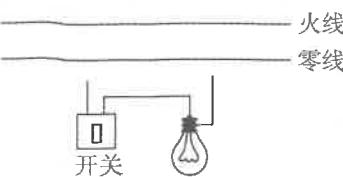
6. (2019·福建)如图所示是部分照明电路.用笔画线代替导线,将开关和电灯接入照明电路.



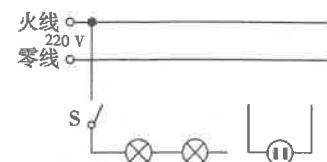
7. (2019·眉山)要在教室内安装2盏“220 V 40 W”的电灯和1个插座,要求开关S只控制两盏灯,且每盏灯都能正常发光.其中部分电路已经连接(如图),请你用笔画线代替导线将电路连接完整.



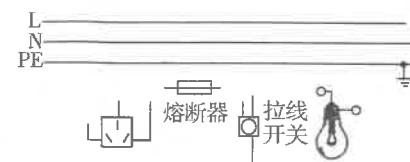
8. (2019·达州)用笔画线代替导线,将图中的拉线开关、电灯、熔断器和插座接入家庭电路中.要求:符合安全用电原则;熔断器控制插座;拉线开关控制电灯.



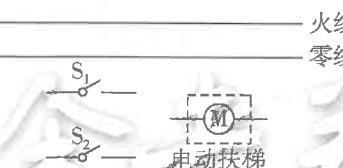9. (2019·河南)某额定电压为220 V的电动扶梯(已接地),只需在白天且有人时开启,利用红外线开关 S_1 (有人时闭合、无人时断开)及可见光开关 S_2 (白天闭合、夜间断开)即可实现自动控制.请在图中按要求正确完成电路连接.




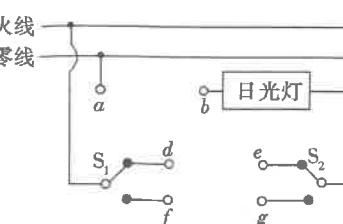10. (2019·荆门)小华用两个单刀双掷开关 S_1 、 S_2 和若干导线,设计了一个双控开关电路,在大门处和卧室门口都能控制客厅日光灯的开和关.图中a、b、c、d、e、f、g、h八个接线柱间的导线连接还未完成,请根据小华的意图,用笔画线代替导线,完成连接.




命题点 3 安培定则的应用作图

11. (2019·扬州)如图所示,请标出磁感线的方向及静止的小磁针的N极.

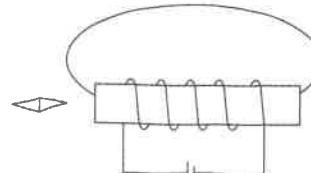


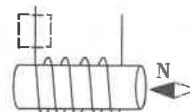12. (2018·重庆B卷)如图所示,是小磁针放在通电螺线管右端静止时的情形,在螺线管左侧的虚线框内标出导线中电流的方向.




13. (2019·营口)如图所示,小磁针静止在甲、乙两个通电螺线管之间.请你完成:

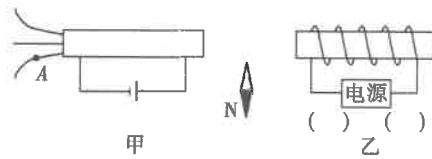- (1)甲通电螺线管的绕法和A点磁感线的方向;
(2)乙通电螺线管电源的正、负极.



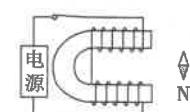14. (2019·南京)根据小磁针静止时所指方向,在图中画出通过小磁针中心的一条磁感线,并标出电源的正极.




15. (2019·潍坊)如图所示,当开关闭合时,弹簧测力计示数变小.(1)画出弹簧测力计对条形磁铁拉力的示意图;(2)在虚线框内用电路图符号画出电源.




16. (2019·辽阳)A、B是两个电磁铁,闭合开关后,小磁针在如图所示的位置静止,C是两个电磁铁之间的一条磁感线.请标出:

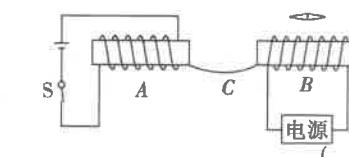
- (1)电磁铁间磁感线的方向;
(2)电源右端的极性(用“+”或“-”表示);
(3)电磁铁B上方小磁针的N极.



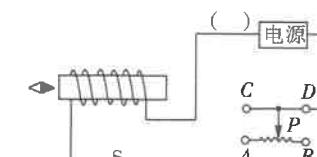17. (2018·凉山)如图所示,当开关S闭合时,小磁针静止在图中位置,涂黑的一端是N极,向右移动滑动变阻器的滑片P,电磁铁的磁性减弱,请用笔画线代替导线将滑动变阻器连入电路中,并标出电源左端的极性(用符号且标在括号内).




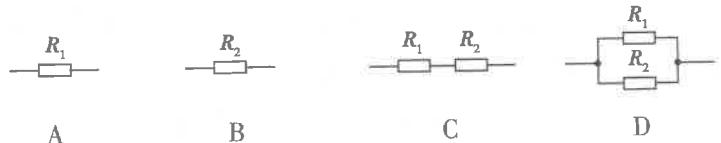- 13.(2019·毕节)已知 $R_2 < R_1$,将电阻按下列四种不同接法接到同一电源两极间,则电路中电流最大的是()




- 14.(2019·攀枝花)如图所示,电源电压不变,当开关S2断开,S1、S3闭合时,电流表示数为 I_1 ,电压表示数为 U_1 ;当开关S2闭合,S1、S3断开时,电流表示数为 I_2 ,电压表示数为 U_2 .已知 $R_1:R_2=2:1$,则()

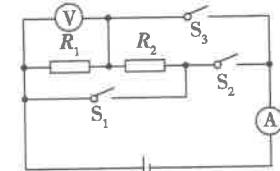A. $\frac{I_1}{I_2}=\frac{2}{9}$ B. $\frac{I_1}{I_2}=\frac{9}{2}$ C. $\frac{I_1}{I_2}=\frac{2}{9}$ D. $\frac{I_1}{I_2}=\frac{9}{2}$



第14题图

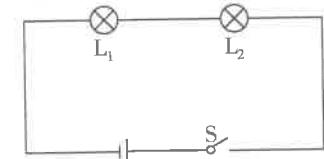


第15题图


- 15.(2019·广东)如图所示,灯泡L1、L2的电阻分别为 10Ω 、 20Ω ,闭合开关S,通过L1、L2的电流分别为 I_1 、 I_2 ,它们两端的电压分别为 U_1 、 U_2 ,则()

- A. $I_1:I_2=1:1$, $U_1:U_2=2:1$
B. $I_1:I_2=1:2$, $U_1:U_2=1:1$
C. $I_1:I_2=1:1$, $U_1:U_2=1:2$
D. $I_1:I_2=1:2$, $U_1:U_2=1:2$

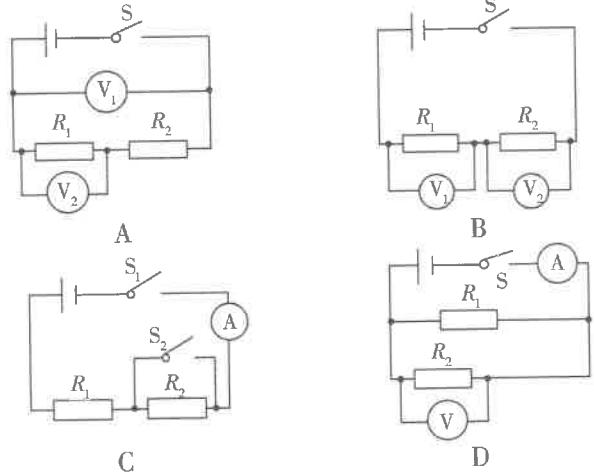
- 16.(2019·自贡)如图所示,已知电源电压不变,为了比较电阻 R_1 和 R_2 阻值的大小,四位同学分别设计了如下的电路,其中不可行的是()



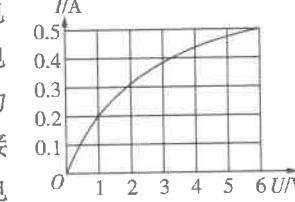
- 17.(2019·福建)如图为某种灯泡的电流I与电压U的关系图像.若有6只这种灯泡串联接在电压为6V的电源上,通过灯泡的电流为____A;若把一只这种灯泡与一电阻并联接在电压为6V的电源上,总电流为1.5A,则该电阻的阻值为____Ω.



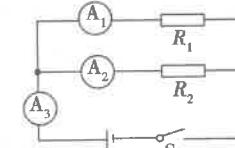
- 18.(2018·兰州)在如图所示的电路中,闭合开关S,电流表A1、A2的示数之比为 $I_1:I_2=2:1$,则电阻之比 $R_1:R_2=$ _____,电流表A1、A3的示数之比为 $I_1:I_3=$ _____.



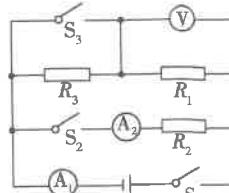- 19.(2018·南京)如图所示,电源电压不变, $R_2=30\Omega$, $R_3=10\Omega$.只闭合 S_1 ,电流表Ⓐ示数为0.2A,电压表ⓧ示数为4.0V,则定值电阻 R_1 的阻值为_____ Ω ,电源电压为_____ V .闭合 S_1 、 S_2 、 S_3 ,电流表Ⓐ1、Ⓐ2示数之比为_____,通电1min电阻 R_2 产生的热量为_____ J .



第19题图

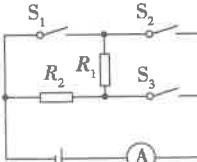


第20题图

- 20.(2018·河南)在如图所示的电路中,电阻 $R_1=10\Omega$, $R_2=20\Omega$,电源电压保持不变.当开关 S_1 、 S_3 断开, S_2 闭合时,电流表的示数为0.2A.当开关 S_1 、 S_3 闭合, S_2 断开时,电流表的示数为_____ A , R_2 的电功率为_____ W .为了保障电路安全,_____ $两个开关不能同时闭合.$

- 21.(2018·广东)如图甲所示,已知定值电阻 R_1 的阻值为 30Ω ,闭合开关时整个电路正常工作,两电流表的指针都指在同一位置,示数如图乙所示.(设电源电压保持不变)

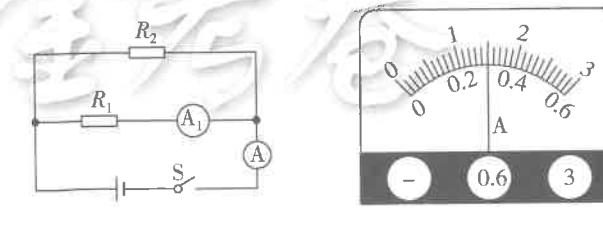- (1)电源电压 U 是多少?
(2)通过定值电阻 R_2 的电流是多少?
(3)现用一个未知阻值的定值电阻 R_x 替换电阻 R_1 或 R_2 ,替换后只有一个电流表的示数发生了变化,请判断 R_x 替换的是电阻 R_1 还是 R_2 .
(4)此时替换后电流表示数减少了0.3A,求未知电阻 R_x 的阻值.




甲

乙





命题点3 欧姆定律在生活中的应用

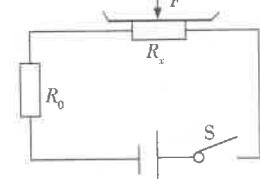- 22.(2019·海南)如图所示是某电子秤内部简化电路. R_0 是定值电阻, R_x 是压敏电阻,其阻值随压力增大而减小,电源电压保持不变.闭合开关,当 R_x 上的压力增大时,随之减小的是()




- A.通过 R_x 的电流
B.通过 R_0 的电流
C. R_x 两端的电压
D. R_0 两端的电压

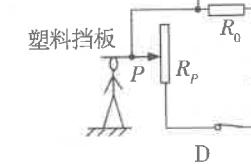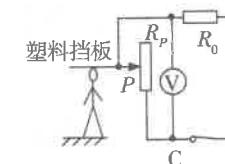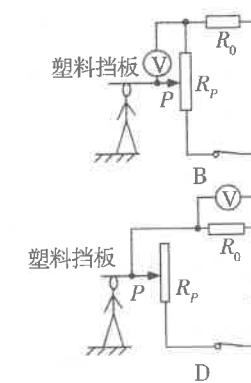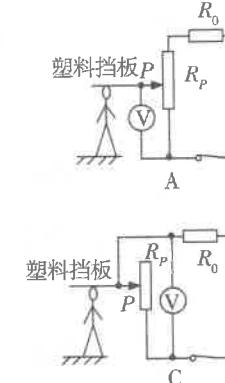- 23.[核心素养·科学思维](2019·达州)下图是物理兴趣小组设计的四个测量身高的电路图,身高仪都由电压表改装而成.能实现身高越高,身高仪示数越大,且刻度均匀的电路是()




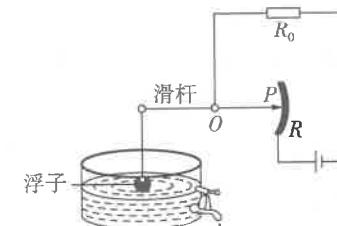- 24.[核心素养·科学思维](2018·北京)小海设计了一种测定油箱内油量的模拟装置,如图所示,其中电源两端电压保持不变, R_0 是定值电阻, R 是滑动变阻器的电阻片,滑动变阻器的滑片P跟滑杆的一端连接,滑杆可以绕固定轴O转动,另一端固定着一个浮子.油箱中的油量减少时,浮子随油面下降,带动滑杆使变阻器的滑片P向上移动,从而引起电流表的示数发生变化.下列说法中正确的是()

- A.电流表示数变小时,表明油箱中的油量减少
B.电流表示数变小时,电阻 R_0 两端电压变大
C.当油箱中的油量减少时,电流表示数变大
D.当油箱中的油量减少时,变阻器 R 连入电路的电阻变小



第24题图

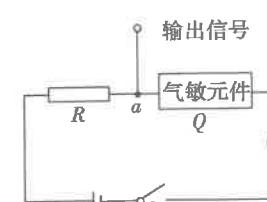

第25题图

- 25.[核心素养·科学思维](2018·潍坊)某同学设计的煤气检测电路如图所示,电源电压不变, R 为定值电阻, Q 为气敏元件,其阻值随煤气浓度的升高而增大.闭合开关S,当煤气浓度升高时,下列判断正确的是()

- A.电流表示数变小,输出信号电压 U_{ab} 变大
B.电流表示数变大,输出信号电压 U_{ab} 变大
C.电流表示数变小,输出信号电压 U_{ab} 不变
D.电流表示数变大,输出信号电压 U_{ab} 减小


请同学们做完试卷后,再认真仔细地检查一遍,预祝你考出好成绩!

人生格言


如果你很有天赋,勤勉会使天赋更加完善;如果你的才能平平,勤勉会补足缺陷。
——雷诺兹

金考卷

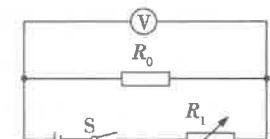
- 26.(2018·长沙)如图是酒驾检测中酒精测试仪的简化电路图。 R_0 为定值电阻, R_1 为气敏电阻,它的阻值随酒精气体浓度增大而减小。闭合开关,电源电压保持不变,驾驶员呼出的酒精气体浓度越大,测试仪的电路中电流越_____,电压表示数越_____。



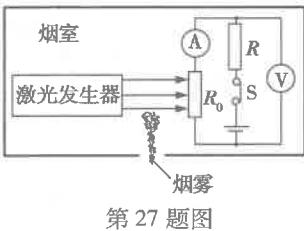- 27.(2018·淮安)如图为小王同学设计的遮光感应烟雾探测器的部分工作原理图。在一个外部光线无法进入的烟室中,装有一个激光发生器及包含光敏电阻 R_0 (光照越强, R_0 阻值越小,反之则越大)的电路, R 为定值电阻,电源电压恒定。烟雾进入烟室后,激光被烟雾遮挡而使光敏电阻的阻值发生变化,烟雾越来越浓时,电路中电流表示数逐渐_____,当电压表示数达到某一设定值时,探测器便会发出警报。如果要使烟雾浓度较小时探测器就能发出警报,你认为应对电路中的 R 做何调整?答:_____。



第27题图

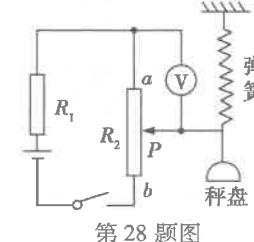

第28题图

- 28.(2019·金华)小金制作了一个利用电压表测物体重力的小作品,它能在电压表表盘上读出所放物体重力的大小,如图所示。


- (1)当秤盘上不放任何重物时,滑片P恰好处于a端。闭合开关,当秤盘上所放钩码个数增多时,电压表示数将_____(选填“增大”“减小”或“不变”)。
- (2)一段时间后,在秤盘放2 N重的钩码时,表盘读数比2 N大,换不同重力的钩码,每次读数都不同且大于钩码的重力。这一现象是由于____引起的(填字母)。

- A. R_1 短路 B. R_1 断路
C. R_2 短路 D. R_2 断路

- 29.(2019·温州)温州地区常受台风侵袭。为测量风速,小明设计了一台简易风速仪,其工作原理如图甲所示。装有挡风板和滑片P的轻质滑块与轻质弹簧套在滑杆MN上,弹簧左端固定,右端与滑块相连。挡风板的挡风面积为 0.2 m^2 ,均匀电阻丝AB长为20 cm,阻值为 10Ω ,电源电压 U_0 恒为6 V,保护电阻 R_0 为 14Ω ,电压表的量程为 $0\sim 3\text{ V}$ 。弹簧弹力F与弹簧长度x的关系如图乙所示。无风时,滑片P在A处,有风时,滑块移动,稳定后读出电压表示数,计算并查阅下表数据可知风速及风级。

风级	一级	二级	三级	四级	五级	六级
风速 $v/(\text{m}\cdot\text{s}^{-1})$	$0.3\sim 1.5$	$1.6\sim 3.3$	$3.4\sim 5.4$	$5.5\sim 7.9$	$8.0\sim 10.7$	$10.8\sim 13.8$
风压 p/Pa	$0.055\sim 1.4$	$1.6\sim 6.8$	$7.2\sim 18$	$18.9\sim 39$	$40\sim 72$	$72.9\sim 119$

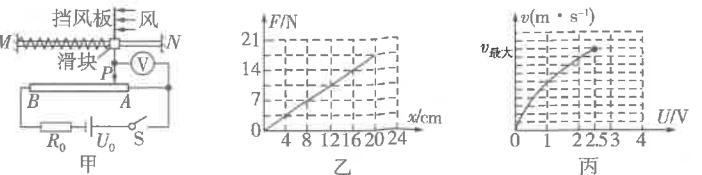表中风压 p 是指与风向垂直的受风面上单位面积增加的压力(即单位面积受到的风压)。测量时保证风垂直吹在挡风板上,不计一切摩擦阻力。




- (1)当滑片P左移的过程中,电路的总电阻_____.(选填“变大”“不变”或“变小”)
- (2)当电压表示数 U 为2 V时,风速仪所测的风为几级?(写出计算过程)

- 30.(2018·天津)甲、乙两地相距40 km,在甲、乙两地之间沿直线架设了两条输电线,已知每条输电线每千米的电阻为 0.2Ω .现输电线在某处发生了短路,为确定短路位置,检修员进行了如下操作:在甲地利用电源(电压恒为6 V)、定值电阻 R_0 (阻值为 20Ω)、电压表(量程为 $0\sim 3\text{ V}$)以及开关等与输电线组成了一个检测电路(如图所示,电压表未画出);闭合开关后,电压表示数为2 V.

请解答如下问题:

- (1)根据题意判定电压表的连接位置,将它接入检测电路;

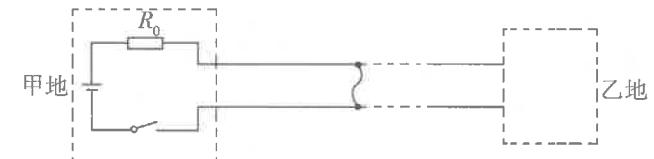

- (2)计算出短路位置离甲地的距离。

- (3)小明想在风速仪的电压表上直接标出风速,查阅资料后获知该挡风板所受的风力与风速的平方成正比。经计算,他画出了风速 v 与电压表示数 U 的关系曲线,如图丙所示。后因保护电阻 R_0 损坏,他将其换成了阻值为 5Ω 的电阻,请你在图丙坐标系中大致画出更换电阻后的风速 v 与电压表示数 U 的关系曲线,并在曲线上标出所能测量的最大风速的对应点Q。