

## 对接中考培优集训(八)

### 电学综合计算


答案 P 88

题  
答  
案  
要  
求  
不  
要  
求  
内  
容

#### 命题点 1 纯电路计算

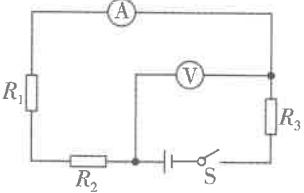
1. (2019·衡阳) 在如图所示的电路中,已知电源电压  $U = 12\text{ V}$  保持不变, 电阻  $R_3 = 8\Omega$ , 闭合开关 S, 电压表的示数为  $8\text{ V}$ .

- 求电流表的示数.
- 求  $R_1$  与  $R_2$  阻值之和.
- 根据已知条件, 你还能求出什么物理量? 求出该物理量的值.



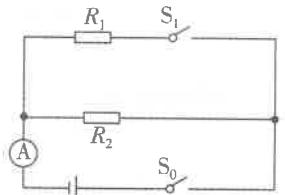
2. (2019·广东) 如图所示, 电源的电压恒定,  $R_1$ 、 $R_2$  为定值电阻,  $R_2$  的阻值为  $60\Omega$ . 只闭合开关  $S_0$  时, 电流表的示数为  $0.2\text{ A}$ , 再闭合开关  $S_1$  时, 电流表的示数为  $0.6\text{ A}$ . 求:

- 电源的电压;
- 电阻  $R_1$  的阻值;
- 开关  $S_0$ 、 $S_1$  均闭合后, 通电  $10\text{ s}$  电路消耗的总电能.





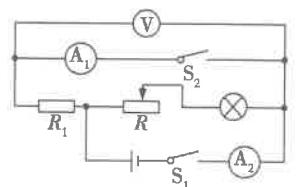3. (2019·呼和浩特) 如图所示, 灯泡上标有“ $9\text{ V } 5.4\text{ W}$ ”的字样(假设灯丝电阻不变). 只闭合  $S_1$ , 当滑动变阻器的滑片滑动到某处时, 电流表  $A_2$  读数为  $0.2\text{ A}$ , 电压表  $V$  读数为  $9\text{ V}$ ; 两个开关全部闭合, 滑动变阻器的滑片滑动到最左端时, 灯泡恰好正常发光, 电流表  $A_2$  读数为  $1.0\text{ A}$ . 求:

- 只闭合  $S_1$ , 电流表  $A_2$  读数为  $0.2\text{ A}$  时, 滑动变阻器接入电路的电  
阻值;
- 电阻  $R_1$  的电阻值;
- 滑动变阻器滑片从左向右滑动过程中, 滑  
动变阻器的最大功率.



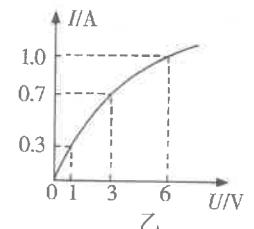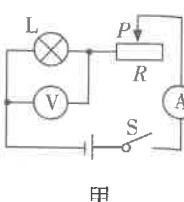
4. (2019·海南) 小谦根据如图甲所示的电路组装成调光灯, 并进行测试. 电源电压保持不变, 小灯泡的额定电压是  $6\text{ V}$ , 小灯泡的  $I-U$  图像如图乙所示.



- 求小灯泡正常发光时的电阻.
- 求小灯泡正常发光  $10\text{ min}$  消耗的电能.
- 经测算, 小灯泡正常发光时的功率占电路总功率的  $50\%$ , 如果把灯  
光调暗, 使小灯泡两端电压为  $3\text{ V}$ , 那么小灯泡的实际功率占电路总  
功率的百分比是多少?
- 小谦认为在使用这个调光灯时, 小灯泡的功率占电路总功率的百分  
比太低, 请写出一种出现这种情况的原因.

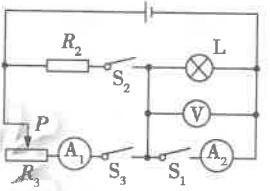
5. (2019·潍坊) 在如图所示的电路中, 小灯泡  $L$  标有“ $4\text{ V } 1.6\text{ W}$ ”字样, 定值电阻  $R_2 = 20\Omega$ , 滑动变阻器  $R_3$  允许通过的最大电流为  $1\text{ A}$ , 电流表  $A_1$  的量程为  $0\sim 0.6\text{ A}$ , 电流表  $A_2$  的量程为  $0\sim 3\text{ A}$ , 电压表的量程为  $0\sim 3\text{ V}$ , 电源电压和小灯泡的阻值  $R_1$  均保持不变. 只闭合开关  $S_2$  时, 电压表的示数为  $2\text{ V}$ ; 将滑动变阻器滑片滑到最左端, 闭合所有开关, 此时电流表  $A_2$  示数为  $0.5\text{ A}$ . 求:

- 电源电压;
- 滑动变阻器  $R_3$  的最大阻值;
- 只闭合开关  $S_3$ , 在电路安全的情况下, 小灯  
泡电功率的变化范围.



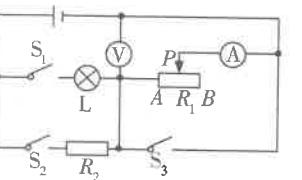6. (2019·达州) 如图所示, 电源电压保持不变,  $R_2$  为定值电阻, 小灯泡  $L$  上标有“ $6\text{ V } 3\text{ W}$ ”字样(不考虑温度对灯丝电阻的影响), 滑动变阻器  $R_1$  的最大阻值为  $20\Omega$ . 只闭合  $S_1$ , 将滑动变阻器的滑片  $P$  移动到  $A$  端时,  $L$  正常发光; 闭合所有开关时整个电路  $1\text{ min}$  消耗的电能为  $540\text{ J}$ . 已知电流表的量程为  $0\sim 0.6\text{ A}$ , 电压表的量程为  $0\sim 3\text{ V}$ .


- 求电源电压.
- 求  $R_2$  的阻值.
- 在保证电路安全的前提下, 只闭合  $S_1$  时  
移动滑片  $P$  使电路的功率最小, 此时电路  
的最小功率为  $P_1$ ; 只闭合  $S_2$  时移动滑片  
 $P$  使电路的功率最大, 此时电路的最大功率为  $P_2$ . 则  $P_1$  和  $P_2$  的比  
是多少?



#### 命题点 2 应用型电路计算


7. [核心素养·科学思维] (2019·宜昌) 我国的“华为”公司是当今世界通信领域的龙头企业, 在手机及其他通信设备的设计制造方面掌握了诸多高新科技成果. 以手机为例, 华为某款手机不仅采用  $4200\text{ mAh}$  超大容量电池, 并且采用“超级快充”技术, 不到半小时可把电池电量充达一半以上, 极大方便了人们的使用. 已知该电池的部分参数如下表所示.

电池名称	锂离子电池
电压	$3.7\text{ V}$
容量	$4200\text{ mAh}$

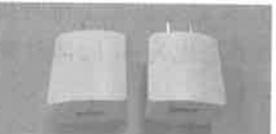

- 表格中的电池“容量”, 是哪几个物理量进行了怎样运算的结果?
- 如图所示的两个充电器, 一个标注“输出  $5\text{ V } 600\text{ mA}$ ”, 另一个标注  
“输出  $5\text{ V } 4\text{ A}$ ”, 其中有一个是快速充电器. 假设充电效率为  
90%, 选用快速充电器将电池从零充满需要多少分钟?
- 有人发现, 超级快充的充电线比普通手机充电线要粗一些, 请你从  
线路安全的角度来分析为什么有这样的区别.

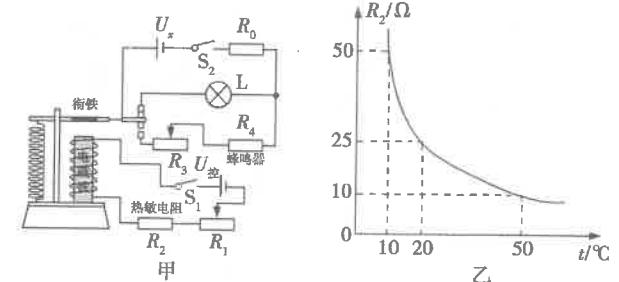8. [核心素养·科学思维] (2019·广西北部湾经济区) 图甲是温度自动报警器的电路示意图, 控制电路中, 电源电压  $U_{控} = 5\text{ V}$ , 热敏电阻  $R_2$  的阻值与温度的关系如图乙所示; 工作电路中, 灯泡  $L$  上标有“ $9\text{ V } 0.3\text{ A}$ ”的字样,  $R_4$  为电子蜂鸣器, 通过它的电流达到某一固定值时就会发声报警, 其阻值为  $10\Omega$ . 在温度为  $20^\circ\text{C}$  的情况下, 小明依次进行如下操作: 闭合开关  $S_1$  和  $S_2$ , 灯泡  $L$  恰好正常发光, 此时  $R_0$  的电功率为  $P_0$ ; 将  $R_1$  的滑片调到最左端时, 继电器的衔铁刚好被吸下, 使动触点与下方静触点接触; 调节  $R_3$  的滑片, 当  $R_3$  与  $R_4$  的电压之比为  $U_3:U_4 = 4:1$  时, 电子蜂鸣器恰好能发声, 此时  $R_0$  的电功率为  $P'_0$ ,  $P'_0: P_0 = 4:9$ . 已知电源电压、灯丝电阻都不变, 线圈电阻忽略不计. 求:



- 灯泡  $L$  的额定功率;
- 当衔铁刚好被吸下时, 控制电路中的电流;
- 将报警温度设为  $50^\circ\text{C}$  时,  $R_1$  接入电路的阻值;
- 工作电路的电源电压  $U_x$ .



9. (2019·重庆 B 卷) 特高压技术可以减小输电过程中电能的损失. 某发电站输送的电功率为  $1.1 \times 10^5\text{ kW}$ , 输电电压为  $1100\text{ kV}$ , 经变压器降至  $220\text{ V}$  供家庭用户使用. 小明家中有一个标有“ $220\text{ V } 2200\text{ W}$ ”的即热式水龙头, 其电阻为  $R_0$ , 小明发现冬天使用时水温较低, 春秋两季水温较高, 于是

请同学们做完试卷后,再认真仔细地检查一遍,预祝你考出好成绩!

人生格言


如果你不出去走走,就会以为眼前的就是全世界。

——电影《天堂电影院》

金考卷

他增加了两个相同的发热电阻  $R$  和两个指示灯(指示灯电阻不计)改装了电路,如图所示。开关  $S_1$  可以同时与  $a$ 、 $b$  相连或只与  $c$  相连,使水龙头有高温和低温两挡。

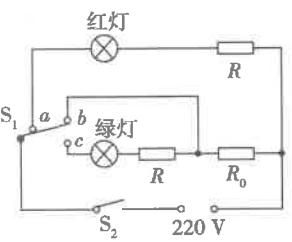
- (1)求通过特高压输电线的电流;
- (2)改装前,若水龙头的热效率为 90%,求正常加热 1 min 提供的热量;
- (3)改装后,水龙头正常工作时高温挡与低温挡电功率之比为 4:1,请计算出高温挡时的电功率。




### 命题点 3 力电综合计算

10.(2019·杭州)如图是一台电动机提升物体的示意图。电源电压为 120 V。电动机将一个质量为 50 kg 的物体 1 s 内匀速上提 0.9 m, 电路中的电流为 5 A. ( $g$  取 10 N/kg)

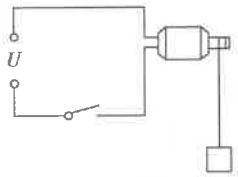- (1)求该电动机工作 1 s 所产生的电热;
- (2)求电动机线圈的阻值;
- (3)当该重物上升到一定高度时,电动机的转子突然被卡住,为什么这种情况下电动机容易烧坏?




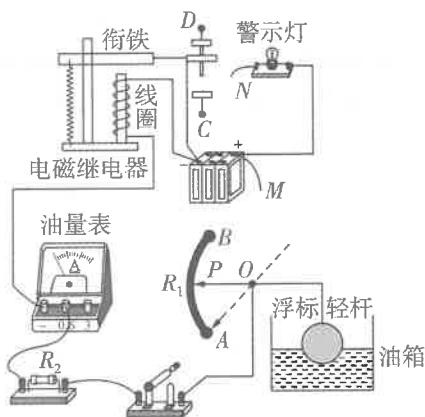11.(2019·扬州)如图所示是一种自动测定油面高度的装置。电源电压  $U$  为 6 V,  $R_1$  是最大电阻为 30  $\Omega$  的滑动变阻器,它的金属滑片  $P$  连在杠杆一端,  $R_2$  是定值电阻,油量表是用量程为 0~0.6 A 的电流表改装而成的。(A、B、C、D 四点表示四个接线柱,电磁继电器线圈电阻忽略不计)



- (1)当油面上升时,电流表示数变大,则导线  $M$  应与 \_\_\_\_\_ 接线柱相连;当油量下降到预设位置时,警示灯亮,滑片  $P$  刚好在  $B$  处,则导线  $N$  应与 \_\_\_\_\_ 接线柱相连。
- (2)当油箱加满油时,滑片  $P$  刚好在  $A$  处,电流表的示数达到最大值,求电阻  $R_2$  的阻值。
- (3)求在滑片滑动的过程中,滑动变阻器  $R_1$  的最大功率。

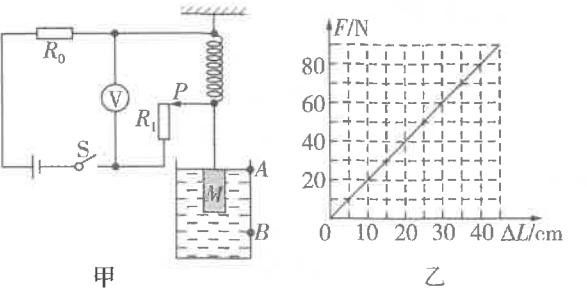12.(2019·河南)某款水位自动测控仪的测量原理如图甲所示,电源电压  $U$  恒为 15 V, 定值电阻  $R_0 = 10 \Omega$ ,  $R_1$  为一竖直固定光滑金属棒, 总长为 40 cm, 阻值为 20  $\Omega$ , 其接入电路的阻值与对应棒长成正比。弹簧上端固定, 滑片  $P$  固定在弹簧下端且与  $R_1$  接触良好, 滑片及弹簧的阻值、重力均不计。圆柱体  $M$  通过无伸缩的轻绳挂在弹簧下端, 重为 80 N, 高为 60 cm, 底面积为 100  $\text{cm}^2$ . 当水位处于最高位置  $A$  时,  $M$  刚好浸没在水中, 此时滑片  $P$  恰在  $R_1$  最上端; 当水位降至最低位置  $B$  时,  $M$  的下表面刚好离开水面。已知弹簧所受拉力  $F$  与其伸长量  $\Delta L$  的关系如图乙所示。闭合开关  $S$ , 试问:



- (1)当水位下降时,金属棒接入电路的长度 \_\_\_\_\_, 电压表示数 \_\_\_\_\_。(两空均选填“增大”或“减小”)
- (2)当水位处于位置  $A$  时,电压表的示数为多少?
- (3)水位由位置  $A$  降至  $B$  这一过程,弹簧的长度增加了多少? 电压表的示数变化了多少?(已知  $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ,  $g$  取 10 N/kg)

### 命题点 3 电热综合计算

13.(2019·江西)如图甲所示,是小姬妈妈为宝宝准备的暖奶器及其内部电路的结构示意图和铭牌。暖奶器具有加热、保温双重功能,当双触点开关连接触点 1 和 2 时为关闭状态,连接触点 2 和 3 时为保温状态,连接触点 3 和 4 时为加热状态。(温馨提示:最适合宝宝饮用的牛奶温度为 40 ℃)




- (1)求电阻  $R_2$  的阻值;
- (2)把 400 g 牛奶从 20 ℃ 加热到 40 ℃,求牛奶吸收的热量; [ $c_{\text{牛奶}} = 4.0 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{℃)}]$ ]
- (3)如图乙所示,是暖奶器正常加热和保温过程中 400 g 牛奶的温度随时间变化的图像,求暖奶器在加热过程中的热效率。(结果保留到 0.1%)




14.(2019·黄冈)某型号电热水瓶具有加热、保温、电动出水及干烧断电功能。其简化电路如图所示。 $S_1$  是壶底温控开关,通常闭合,当壶底发热盘的温度达到 120 ℃ 自动断开。 $S_2$  是壶壁温控开关,按下时对水加热,水烧开后自动断开,电热水瓶处于保温状态。 $S_3$  是电动出水开关,按下时闭合,电磁泵将水抽出。已知电热水瓶的保温功率为 50 W, 加热功率为 1 000 W.

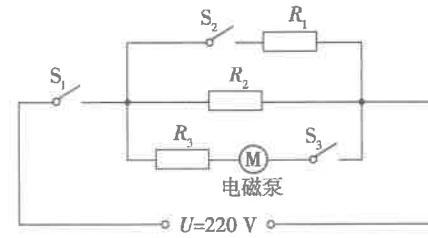- (1)电热水瓶处于保温状态且不抽水时,电路中的电阻是多大?
- (2)闭合  $S_3$ , 电磁泵两端电压为 12 V. 已知  $R_3$  的阻值为 200  $\Omega$ , 求电磁泵的电功率。
- (3)若水烧开后, $S_2$  没有自动断开,则瓶里的水烧干后,经过多长时间,  $S_1$  才会断开? 已知发热盘的质量为 0.5 kg, 比热容为  $0.5 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{℃)}$ . 设水烧干瞬间,发热盘的温度为 110 ℃, 不计热损失。



15.(2019·岳阳)一新款节能电炖锅如图甲,有关技术参数如表乙(设电炖锅各挡位的电阻和加热效率均不变)。

额定电压	电炖锅挡位	额定功率/W
220 V	低温	200
	中温	400
	高温	600

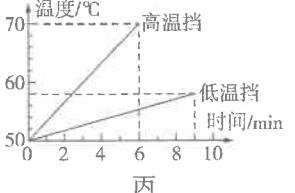

- (1)求电炖锅在高温挡正常工作时的电流(计算结果保留一位小数)。
- (2)在用电高峰期,关掉家里的其他用电器,只让处于中温挡状态的电炖锅工作,观察到标有“1 800 r/(kW · h)”的电能表的转盘在 121 s 内转了 20 圈,求此时的实际电压。
- (3)电炖锅正常工作时,用低温挡和高温挡分别给质量相同的冷水加热,待水温达到 50 ℃ 时开始计时,绘制的水温随时间变化的图像如图丙所示。结合所给信息,通过计算,比较用高温挡还是用低温挡更节能。