

## 第十四章 学情监测卷

»» 时间: 85 分钟 »» 满分: 80 分

题号	一	二	三	四	总分
得分					66


## 一、填空题(共 16 分,每空 1 分)

1. 大多数金属导体的电阻在温度升高时一般会变大(选填“变大”“变小”或“不变”),因此家中的白炽灯,不发光时灯丝的电阻比正常发光时的电阻要小。

2. 电流、电压、电阻,被称为电学“三巨头”,如图所示的情境形象地反映了这“三巨头”之间的关系。图中 A 表示 电阻,C 表示 电流。(均选填“电流”“电压”或“电阻”)



第 2 题图

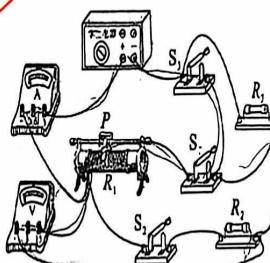

第 6 题图

3. 有一只正常工作时电压为 6V、电阻为  $12\Omega$  的灯泡,现只有一个 8V 的电源,要使灯泡正常工作,需给它串联一个阻值为  $4\Omega$  的电阻。

4. 一个电压恒定的电源,在其两端只接一只阻值为  $12\Omega$  的电阻  $R_1$ ,电流为  $0.5A$ ,则电源电压为  $6V$ ,若在电阻  $R_1$  两端并联一个阻值为  $8\Omega$  的电阻  $R_2$ ,并联电路的总电流变为  $1.25A$ 。


5. 两只电阻的规格分别为“ $8V 0.2A$ ”和“ $6V 0.3A$ ”,将它们串联后接入同一电路中,电压为  $14V$ ,允许通过的最大电流为  $0.2A$ 。

6. 如图所示,当只闭合  $S_1$ 、 $S_3$  时,电压表 V 的示数为  $U_1$ ,电流表的示数为  $I_1$ ;保持  $R_1$  阻值不变,再闭合  $S_2$ ,此时电压表 V 的示数为  $U_2$ ,电流表的示数为  $I_2$ ,则  $U_1 = U_2$ ,  $I_1 < I_2$ 。(均选填“ $>$ ”“ $<$ ”或“ $=$ ”)

7. 如图所示是一握力计的电路示意图,a、b、c、d 是四个接线柱,电表及一定值电阻  $R_0$  未画出,金属板 N 固定不动,金属板 M 可带动金属片 P 滑动,从而与 R 构成滑动变阻器。若弹簧的电阻不计,电源电压保持不变,要求握力增大时电表的示数也增大,则 a、b 之间应接入 定值电阻,c、d 之间应接入 定值电阻(均选填“定值电阻  $R_0$ ”“电流表”或“电压表”)。



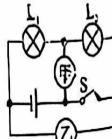8. 如图所示,电源电压保持不变,开关 S 闭合后,灯  $L_1$ 、 $L_2$  都能正常工作,甲、乙两只电表的示数之比是  $2:5$ ,此时灯  $L_1$ 、 $L_2$  的电阻之比是  $3:2$ ,通过灯  $L_1$ 、 $L_2$  的电流之比是  $1:1$ 。



二、选择题(共 14 分,第 9~12 小题,每小题只有一个正确选项,每小题 2 分,第 13、14 小题为不定项选择,每小题有一个或几个正确选项,每小题 3 分。全部选择正确得 3 分。不定项选择正确但不全得 1 分,不选、多选或错选得 0 分)

9. 下列说法正确的是

- A 同一导体通过它的电流与其两端的电压成正比
- B 对不同导体,两端电压较大的导体中,电流也一定较大
- C 欧姆定律揭示的是导体中的电流与导体两端电压的关系
- D 欧姆定律揭示的是导体中的电流与导体的电阻的关系

(C)

A

10. 把电阻  $R_1=3\Omega$ ,  $R_2=6\Omega$  接入同一电路,关于它们的总电阻(等效电阻)值,下列四个选项中,




不可能的是

- A  $9\Omega$
- B  $2\Omega$
- C  $3\Omega$
- D  $1\Omega$  或  $2\Omega$

(C)

✓

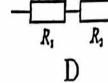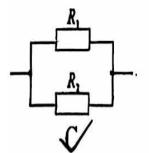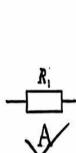11. 已知  $R_1 < R_2$ , 分别将图中的四种不同接法接到同一电源的两极间, 电路中的电流最大的是



(C)

✓

12. 如图所示是一个环境温度监控电路原理图, 电源电压保持不变, 显示仪由电表改装而成,  $R_0$  为定值电阻,  $R$  是热敏电阻, 其阻值会随温度的升高而变小。闭合开关 S, 下列说法正确的是


- A  $R$  由超导材料制成
- B 电路中的显示仪实质是一个电流表
- C 若环境温度降低, 通过  $R$  的电流变大
- D 若环境温度升高, 显示仪的示数变大

(D)


✓



第 12 题图

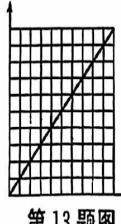

第 13 题图

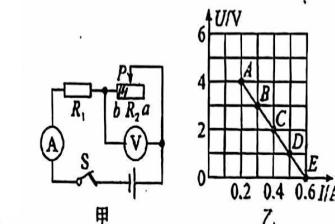

第 14 题图

13. 如图所示是我们常见的图像, 这种图像如果在横纵坐标上加上适当的物理量及单位, 可以用 来描述

- A 通电导体的电流与其两端电压的关系
- B 通电导体的电阻与其两端电压的关系
- C 物体所受重力与质量的关系
- D 通电导体的电流与电阻的关系

(AC)

✓

14. 如图甲所示电路中, 电源电压保持不变,  $R_1$  为定值电阻。闭合开关 S, 将滑动变阻器  $R_2$  的滑片 P 从 a 端向 b 端移动的过程中, 电压表和电流表的示数变化情况如图乙所示, 下列说法错误的是

~~D. 定值电阻  $R_1$  的阻值为  $20\Omega$~~


- ~~B. 当滑片 P 在中点时, 两电表示数对应于图乙中的 B 点~~
- ~~C. 当滑片 P 在中点时, 两电表示数对应于图乙中的 C 点~~
- ~~D. 当滑片 P 在中点时, 两电表示数对应于图乙中的 D 点~~

(BD)

✓

三、计算题(共 22 分,第 15、16 小题各 7 分,第 17 小题 8 分)

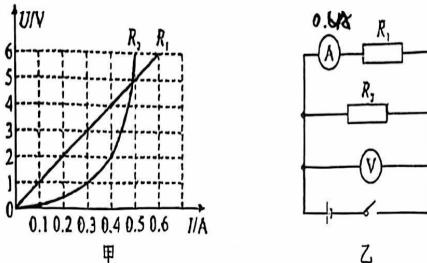15. 如图甲所示是某物理兴趣小组在“伏安法测电阻”实验中分别作出的  $R_1$ 、 $R_2$  的 U-I 图象。小明利用  $R_1$ 、 $R_2$  两个电阻设计了如图乙所示的实验电路,此时,电流表示数为 0.6A。



(1)  $R_1$  的阻值为多少?

(2) 在图乙的实验中  $R_2$  的阻值为多少?

(3) 若小明将  $R_1$ 、 $R_2$  串联接入电压为 6V 的电源两端,则通过  $R_2$  的电流为多少? 由图知,当 I=0.4A 时,  $U_2=4V$

~~(1) 解:~~  $R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{6V}{0.6A} = 10\Omega$

~~答:  $R_1$  的阻值为  $10\Omega$ .~~

~~(2) 解:~~  $R_1$  与  $R_2$  串联  $U_1=2V$ .

~~I\_1 = 0.6A \quad \text{由 } U=6V.~~

~~I\_2 = 0.6A \quad \therefore I\_2 = 0.4A~~

~~答: 通过电流为  $0.6A$ .~~

~~(3) 解:~~  $R_1$  与  $R_2$  并联.

~~$U_1 = U_2 = 6V$~~

~~由图知,此时  $I_2 = 0.5A$~~

~~$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{6V}{0.5A} = 12\Omega$~~

~~答:  $R_2$  的阻值为  $12\Omega$ .~~

16. 如图所示,电源电压  $U=8V$  且保持不变,  $R_1=10\Omega$ ,  $R_2=40\Omega$ 。

(1) 若开关  $S_1$  闭合,  $S_2$  断开, 当滑片  $P$  滑到  $a$  端时, 电流表示数为 0.2A, 此时滑动变阻器  $R$  接入电路的阻值为多少?

(2) 若开关  $S_1$ 、 $S_2$  均闭合, 当滑片  $P$  滑到  $b$  端时, 电流表示数为多少?

~~(1) 解:~~ ~~此时  $R$  与  $R_1$  串联.~~

~~$I = I_R = I_1 = 0.2A$~~


~~$U_1 = I_1 \cdot R_1 = 0.2A \times 10\Omega = 2V$~~

~~$U_R = U - U_1 = 8V - 2V = 6V$~~

~~$R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{6V}{0.2A} = 30\Omega$~~

~~答: 阻值为  $30\Omega$ .~~

~~$I = \frac{U}{R}$~~

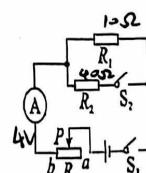

~~$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \dots$~~

~~(2) 解:~~  ~~$R_1$  与  $R_2$  并联.~~

~~$I_1 = 0.2A$~~

~~$I_2 = I_1 \cdot R_1 = 0.2A \times 10\Omega = 2V$~~

~~$U_2 = U_1 = 2V$~~

~~$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{2V}{40\Omega} = 0.05A$~~

~~$I_R = I_1 + I_2 = 0.2A + 0.05A = 0.25A$~~

~~答: 电流表示数为  $0.25A$ .~~

17. 某物理兴趣小组设计了一个拉力传感器，工作原理如图所示。其中M、N均为绝缘材料。将N固定在地面上，P、Q间是可伸缩导线（电阻不计），弹簧上端M和滑动变阻器R<sub>2</sub>的滑片固定在一起，电源电压为12V，拉力F竖直向上。闭合开关S，当拉力F为10N时，电流表示数为1A，电压表示数为2V。

- (1) 当拉力F为10N时，求R<sub>2</sub>接入电路的阻值大小；
- (2) 当拉力F为10N时，求电阻R<sub>1</sub>的阻值；
- (3) 已知拉力F的大小与滑动变阻器R<sub>2</sub>接入电路的阻值大小成正比例关系，即：F=kR<sub>2</sub>，求k的数值；拉动M，当电压表示数为8V时，求拉力F的大小。


11) ~~解~~: R<sub>1</sub>与R<sub>2</sub>串联。

$$U_2 = 2V$$

$$I_1 = I_2 = 1A$$

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{2V}{1A} = 2\Omega$$

答：阻值为2Ω

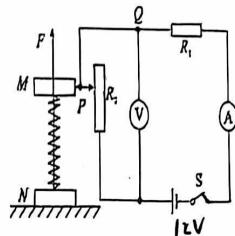

12) ~~解~~: R<sub>1</sub>与R<sub>2</sub>串联。

$$U_2 = 2V$$

$$U_1 = U - U_2 = 12V - 2V = 10V$$

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{10V}{1A} = 10\Omega$$

答：R<sub>1</sub>的阻值为10Ω

13) ~~解~~: ∵ F=kR<sub>2</sub>

$$10N = k \cdot 2\Omega$$

$$\therefore k = 5$$

$$U_2 = 8V$$

$$U_1 = U - U_2 = 12V - 8V = 4V$$

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{4V}{10\Omega} = 0.4A$$

$$\therefore I_2 = I_1 = 0.4A$$


$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{8V}{0.4A} = 20\Omega$$

$$\therefore F = kR_2 = 5 \times 20\Omega = 100N$$

答：拉力为100N。

#### 四、实验与探究题(共28分,每小题7分)

18. 亲爱的同学,请你应用所学的物理知识解答下列问题:

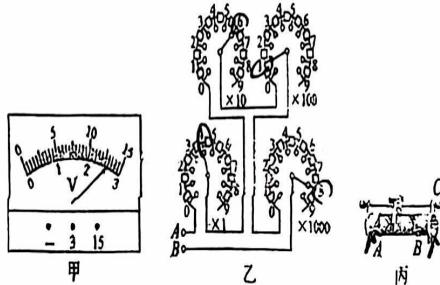


(1)电压表使用前需要 校零;用电压表准确测量两节串联5号电池两端的电压,电压表指针偏转如图甲所示,则两节电池两端的电压为 2.6 V。

(2)如图乙所示是某旋钮式电阻箱的内部结构示意图,它是应用电阻 串联 (选填“串联”或“并联”)的规律制成的,该电阻箱的量程是 0~9999Ω,A、B是将它连入电路的接线柱,改变旋钮(即图丙中指针)位置调节电阻值,可读出此时的阻值为 8164 Ω。

(3)实验室中有一标有“20Ω 2A”字样的滑动变阻器,如图丙所示。若要把它其中的两个接线柱连接到电路中去,共有 3 种接法;“2A”指的是 滑动变阻器允许通过的最大电流为 2 A。

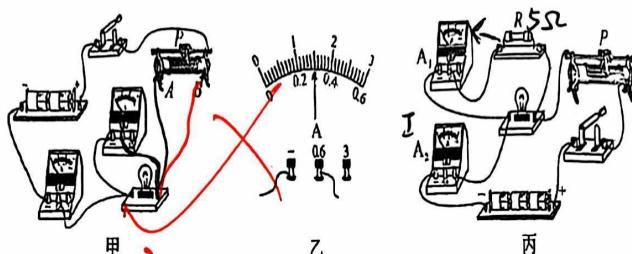19. 在“测量小灯泡工作时的电阻”的实验中,实验小组的同学选用的是其上标有电压为 2.5V 的小灯泡。



(1)请用笔画线代替导线将图甲的实验电路中未连接部分补充完整。(要求:闭合开关前,将滑动变阻器的滑片 P 置于 A 端)

(2)电路连接正确后,闭合开关,发现小灯泡不亮,若 电压表示数接近电源电压,电流表示数为零,则说明小灯泡 断路。

(3)排除故障后,闭合开关,测量小灯泡正常发光时的电阻,移动滑动变阻器的滑片 P,眼睛应注视 电压 表的示数,然后读出另一电表的示数。当小灯泡 正常发光时,电流表的示数如图乙所示,则小灯泡正常发光时的电阻约为 8.3 Ω (结果保留一位小数)。


(4)某同学没有使用电压表,而是用了两只电流表和一只 5Ω 的电阻 R 设计了如图丙所示的电路,同样测出了小灯泡正常发光时的 电压。具体操作是:闭合开关,移动滑动变阻器的滑片 P,使 电流表 A\_1 的示数为 0.5 A,小灯泡 正常发光,若此时电流表 A\_2 的示数为 I,则小灯泡正常发光时电阻的表达式为 R\_L = \frac{2.5V}{I - 0.5A}。

20. 在探究“影响导体电阻大小的因素”时,小兵、小红两位同学作出了如下猜想:

- ①导体的电阻与导体的长度有关;
- ②导体的电阻与导体的横截面积有关;
- ③导体的电阻与导体的材料有关。

实验室提供了 4 根电阻丝,规格、材料如下表,为了验证上述猜想,他们设计了如图所示的实验电路。

编号	材料	长度/m	横截面积/mm <sup>2</sup>
A	镍铬合金	0.5	0.5
B	镍铬合金	1.0	0.5
C	镍铬合金	0.5	1.0
D	锰铜合金	0.5	0.5

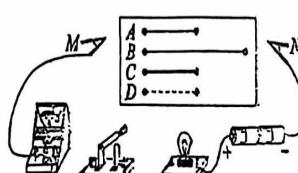

(1)按照如图所示的实验电路,在M、N之间分别接上不同的导体,通过观察电流表的示数和小灯泡来比较导体电阻的大小。

(2)为了验证上述猜想③,应该选用编号为A、D的两根电阻丝进行实验。

(3)如果选用编号为A、C的两根电阻丝进行实验,是为了验证猜想②(选填序号)。

(4)如果选用编号为A、B的两根电阻丝进行实验,是为了验证猜想①(选填序号)。分

别将A和B两根电阻丝接入电路中M、N两点间,电阻丝A接入时电流表示数较大,由此可得到的结论是当材料横截面积一定时,长度越小,电阻越小。


(5)以上研究问题的科学方法是控制变量法

(6)近年来,我国许多地区进行了输电线路的改造,将原来细的铝质输电线换成较粗的铝质输

电线,这样就减小了(选填“增大”或“减小”)了输电线的电阻,从而可以减小输电线上

的电能损失。

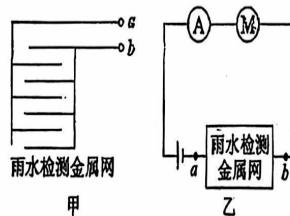- 21.雨天乘车时,小华发现小车前挡风玻璃上的刮水器随着雨的大小,刮动的速度相应地发生变化。雨停后,刮水器自动停止工作。小华查阅相关资料后,发现它的工作电路中安装有“雨水检测金属网”装置。小华想,该装置究竟在刮水器工作中起到了什么作用呢?于是他自制了如图甲所示的雨水检测金属网(以下简称检测网),并设计了如图乙所示的模拟电路进行探究。



(1)小华按照所设计的电路图连接电路,实验时,检测网未放入雨水中,电路处于断开状态,再将检测网放入雨水中,电路接通,表明雨水是导体(选填“导体”或“绝缘体”)。小华通过观察电路中电流表的变化,来判断电动机转速的变化,从而反映刮水器刮水速度的变化。

(2)将检测网竖立并浸入雨水中不同深度处进行实验,记录如下数据:

检测网浸入雨水中深度	未浸入	$\frac{1}{3}$ 浸入	$\frac{2}{3}$ 浸入	全部浸入
电流表的示数/A	0	0.16	0.20	0.32

①结合上述实验将表格中的数据补充完整。

②分析数据可知,检测网浸入雨水中深度越深,电流表示数越大。这说明a、b间接入电路的电阻在变小(选填“变大”或“变小”)。根据影响导体电阻大小的因素可知,a、b间接入电路的电阻变化是由导体的横截面积变化引起的。

(3)小华设计的电能在无雨水时,电动机不能转动,无法实现车窗的清洗。请你在不拆卸原电路的基础上,在该电路中加装一个电器元件,以解决此问题。加装的元件是开关;简述你的做法:将开关连在a,b芯上,清洗时闭合开关。