

2019-2020 学年度初三第三次月考物理试卷

命题人：辛冰雪

审题人：刘俊

说明：1.全卷满分 100 分，考试时间为 90 分钟。

2.请将答案写在答题卡上，否则不给分。

3.在该试卷中， g 取 $10N/kg$

一、填空题（共 20 分，每空 1 分）

1.教室里面的一体机，值日生需要每天早上在不通电的情况下用干抹布擦拭屏幕，同学们发现擦过的屏幕很容易粘上细小灰尘。这是因为他擦过的屏幕因 摩擦起电 而带了电，带电体具有 吸引轻小物体 的性质，所以灰尘被吸在屏幕上。

2.如图 1 所示，有些建筑物的顶端有避雷针，避雷针是针状金属物，它可以利用尖端放电，把云层所带的电荷导入大地，若云层带正电，那么尖端放电时，避雷针中自由电子的运动方向是 从云层到大地（选填“从云层到大地”或“从大地到云层”）。



图 1



图 2

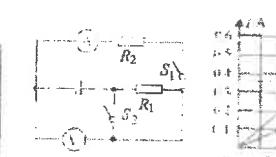


图 3



图 4

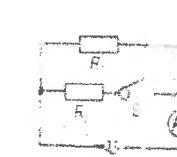


图 5

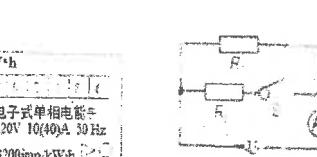


图 6



图 7

3.如图 2 所示，为了使灯 L_1 、 L_2 组成串联电路，应该闭合开关 S ；同时闭合开关 S 、 S_1 ，灯 L_1 、 L_2 连接方式是 并联；同时闭合开关 S 、 S_1 、 S_2 ，电路出现 短路 现象。

4.如图 3 所示，某充电宝有两个输出端，通过电源线可以单独或同时为手机充电，这两个输出端的连接方式是 并 联；当充电宝没有电时，我们需要给充电宝充电，这时充电宝相当于电路中的 电源。

5.当加在某导体两端的电压为 6V 时，通过导体的电流为 0.5A，则此时该导体的电阻为 12Ω；若加在该导体两端的电压为 0V 时，则此时该导体的电阻为 12Ω。

6.如图 4 所示，电源电压不变， R_1 、 R_2 均为定值电阻。同时闭合开关 S_1 、 S_2 ，两电表示数分别为 I_1 、 U_1 ；若只闭合开关 S_1 ，两电表示数分别为 I_2 、 U_2 ，则 I_1 > I_2 ， U_1 = U_2 。（均填“>”“<”“=”）

7.在某一温度下，两个电路元件 A 和 B 中的电流与其两端电压的关系如图 5 所示。将 A 和 B 并联后接在电压为 2.5V 的电源两端，则干路中的电流是 0.3A，将 A 和 B 串联后接入电路中，经过 A 的电流为 0.3A，则电源电压为 6V。

8.将两只“220V 100W”的电灯泡，串联接入电压为 220V 的电路中，每只灯泡的实际功率为 25W， $1kW\cdot h$ 的电能可供一只灯泡正常工作 40h。

9.图 6 所示是家庭电路中常用的电子式电能表表盘，表盘上标有“3200 imp/(kW·h)”的字样。小明将某家用电器单独接在该电能表上正常工作 6 min，电能表指示灯闪烁了 320 次。该家用电器的额定功率是 1000W，则这个家用电器可能是 电视机（选填“电吹风”“节能灯”或“电视机”）。

10.如图 7 所示，电源电压不变，开关 S 由断开到闭合，电流表两次示数之比为 2:7，则电阻 R_1 :
 R_2 =5:2，两次电路消耗的总功率之比分别为 $P_1:P_2=$ 5:7。

二、选择题（共 26 分，把你认为正确选项的代号填涂在答题卡的相应位置上。第 11~16 小题，每小题只有一个正确选项，每小题 3 分；第 17、18 小题为不定项选择，每小题有一个或几个正确选项，每小题 4 分。全部选择正确得 4 分，不定项选择正确但不全得 1 分，不选、多选或错选得 0 分）

11.关于摩擦起电，以下说法正确的是（ ）

- A. 丝绸摩擦过的橡胶棒所带的电荷是负电荷
- B. 越潮湿的环境摩擦起电越容易发生
- C. 摩擦起电的实质是电子的转移
- D. 摩擦使物体带电的过程是创造等量的异种电荷

12.甲、乙、丙三个轻质小球，甲球带正电，将甲与乙、丙靠近时，它们相互作用的情况如图 8 所示，则下列判断正确的是（ ）

- A. 乙球可能带负电，丙球一定带正电
- B. 乙球可能不带电，丙球一定带负电
- C. 乙球一定不带电，丙球可能带负电
- D. 乙球一定带负电，丙球可能带正电



图 8

13.欧姆定律公式 $I=U/R$ 变形得 $R=U/I$ ，对此，下列说法中正确的是（ ）

- A. 电流相同时，导体的电阻随导体两端电压的增大而增大
- B. 电压相同时，导体的电阻随经过导体的电流的增大而减小
- C. 当导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零
- D. 导体的电阻跟导体两端的电压和通过导体的电流无关

14.电冰箱内有一个通过冰箱门来控制的开关，当冰箱门打开时，开关闭合使冰箱内的照明灯亮；当冰箱门关闭时，开关断开使冰箱内的照明灯熄灭。在如图 9 所示的四个电路中，能正确表示开门状态下冰箱内照明电路的是（ ）

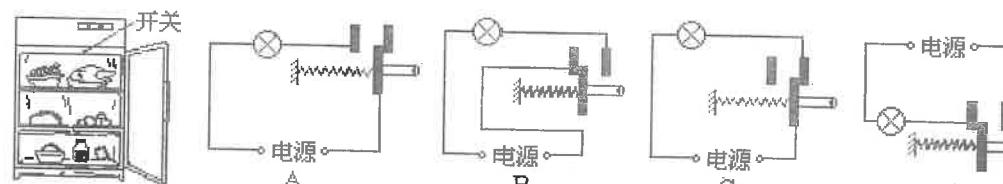


图 9

15.下列用电器正常工作时的电流最接近 5A 的是（ ）

- A. 节能灯
- B. 电视机
- C. 电冰箱
- D. 空调

16.标有“12V 12W”、“12V 6W”的灯 L_1 和 L_2 （假设灯丝电阻不变），若将它们串联在 24V 电源上，两灯都发光，下列说法正确的是（ ）

- A. 通过灯 L_1 和 L_2 的电流之比为 1:1
- B. 两灯都正常发光
- C. 灯 L_2 比灯 L_1 亮
- D. 灯 L_2 可能被烧坏

17.小明按图 10 所示电路测量小灯泡功率，备有器材规格如下：电源电压恒为 6V，小灯泡额定电压为 2.5V，灯泡正常发光时灯丝电阻约为 10Ω ，有甲乙两个滑动变阻器，规格分别是“ $10\Omega 1A$ ”“ $50\Omega 0.5A$ ”，电流表量程有“ $0\sim 0.6A$ ”“ $0\sim 3A$ ”，电压表量程有“ $0\sim 3V$ ”“ $0\sim 15V$ ”，下列说法正确的是（ ）

- A. 该实验的装置图还可以用来探究电压与电流之间的关系
- B. 为减小误差，电压表量程选“ $0\sim 3V$ ”，电流表量程选“ $0\sim 0.6A$ ”
- C. 为方便调节，滑动变阻器应选择甲“ $10\Omega 1A$ ”
- D. 当电压表示数为 2.5V 时，灯泡消耗的实际功率等于额定功率

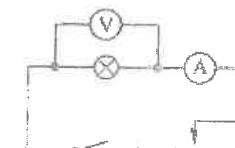


图 10

18.图 11 所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关 S 后，将滑动变阻器 R 的滑片 P 向左移动，在此过程中（ ）

- A. 电压表 V 示数变小，电流表 A_2 的示数增大
- B. 电流表 A_1 示数增大，小灯泡消耗的电功率不变
- C. 小灯泡亮度不变，电流表 A_2 的示数增大
- D. 电压表 V 示数不变，电路消耗的总功率减小

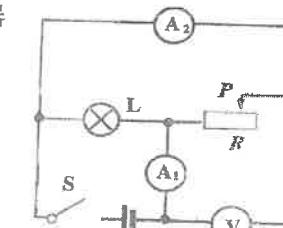


图 11

三、简答与计算题（共 26 分，第 19 小题 5 分，第 20 小题 6 分，第 21 小题 7 分，第 22 小题 8 分）

19. 晚上, 小红来到书房, 准备做作业, 闭合开关, 白炽灯瞬间发光后立即熄灭。爸爸放下手中正在清洗的苹果, 马上过来踩着木凳上去看了一下说: “灯丝烧断了...”, 然后拿着灯口轻轻摇了几下, 白炽灯又重新发光了...

(1) 请帮小红分析开关闭合瞬间灯丝易被烧断的原因。

(2) 请对小红爸爸的某一做法进行简单评价并解释。

20. 如图 12 所示的电路中, 电阻 R_1 的阻值为 8Ω 。闭合开关 S, 电流表 A_1 的示数为 $0.3A$, 电流表 A 的示数为 $0.5A$ 。求:

(1) 通过电阻 R_2 的电流 (2) 电源电压 (3) 电阻 R_2 的阻值

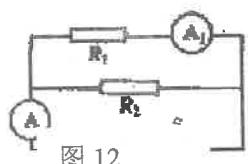


图 12

21. 如图 13 所示, 电源电压 $U=6V$ 恒定不变, 变阻器 R_2 阻值的变化范围是 $0\sim 20\Omega$, 当电压表示数为 $3.6V$ 时, 电流表示数为 $0.3A$, 求:

(1) 定值电阻 R_1 的阻值

(2) 滑片 P 在中点时, 电路消耗的总功率多大

(3) 若电压表量程为 $0\sim 3V$, 电流表量程为 $0\sim 0.6A$, 为保证两表安全, R_2 的阻值应在什么范围变化

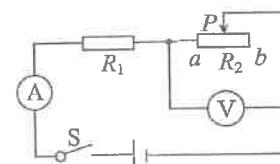


图 13

22. 一小灯泡正常发光时两端电压是 $2.5V$, 小灯泡电流随电压的变化曲线如图 14 甲所示, 将它连入电路中, 电源电压为 $6V$ 且保持不变。求: (1) 小灯泡的额定功率; (2) 当小灯泡两端电压为 $1.5V$ 时, 滑动变阻器消耗的电功率; (3) 当电流表的示数为 $0.2A$ 时, 滑动变阻器在 $1min$ 内消耗的电能

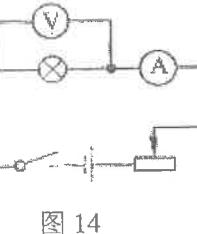
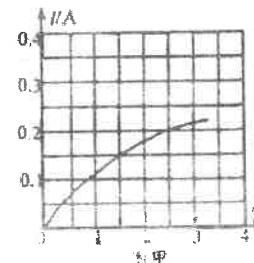


图 14

四、实验与探究题 (共 28 分, 每小题 7 分)

23. 探究“影响电阻大小的因素”实验中, 每次需挑选下表中两根合适的导线, 测出通过它们的电流大小, 然后进行比较, 最后得出结论:

导线号码	A	B	C	D	E	F	G
长度(m)	1.0	0.5	1.5	1.0	1.2	1.5	0.5
横截面(mm^2)	3.2	0.8	1.2	0.8	1.2	1.2	1.2
材料	锰铜	钨	镍铬	锰铜	钨	锰铜	镍铬

(1) 为了研究电阻与 ____ 有关, 应选用的两根导线是 C 和 F

(2) 为了研究电阻与导体的长度有关, 应选用的两根导线是 ____;

(3) 本实验中还可以探究的因素是 ____ , 应选用的导线是 ____

(4) 本实验所采用的主要科学探究方法是 ____ , 该科学探究方法还可以完成的实验有 ____ (写两个即可)

24. 实验小组在探究电流与电阻的关系时, 用到如下器材: 电源电压为 $6V$ 且保持不变、电流表、定值电阻若干个, 滑动变阻器、开关、导线若干。设计的电路如图 15 所示

(1) 连接电路时, 开关应该 ____ , 并将滑动变阻器移至最 ____ 端(填“左”或“右”), 实验过程中应通过调整滑动变阻器, 使 ____ 保持不变。

(2) 下面是他们获取的部分实验数据, 分析这些数据, 可以得出结论: ____;

电阻 R_1/Ω	5	10	15	20	25
电流 I/Ω	1.00	0.50	0.35	0.25	0.20

图 15

(3) 在实验过程, 若电流表示数变小, 电压表示数变大, 请你思考电路产生的故障原因可能是 ____。

(4) 粗心的小明忘了领电压表, 多领了一只电流表, 他马上找老师去换, 但老师说用这些器材也可以进行实验, 请你帮助小明设计一个电路, 将电路图画在右上角的方框内。

25. 某同学利用电压表和电流表测量未知电阻 R_1 的阻值(约 9Ω 左右), 电源选用两节新干电池, 如图 16 所示

(1) 某同学按图甲电路, 连接了图乙中电路, 请你帮他指出电路连接错误的地方, 并改动一根导线, 将其连成正确的电路

(2) 该同学刚连接好最后一根导线, 电流表、电压表指针马上偏转, 并且电压表示数偏转到最大值, 你认为该同学在连接电路时存在的问题是

(3) 正确连接好电路之后, 要使电压表示数变大, 滑动变阻器的滑片将向 ____ 端移动(填“左”或“右”), 当 P 滑到某一位置时, 两表读数如图丙所示, 由此可知 $R_1=9\Omega$ 。你认为这个结果可靠吗? 理由是

26. 小辛同学做“测量小灯泡电功率”实验时, 已知小灯泡的额定电压是 $3.8V$, 其中电源电压是三节新干电池, 灯丝电阻大约是 10Ω , 滑动变阻器标有“ $10\Omega 1A$ ”的字样。

(1) 如图 17 所示的是小辛同学连接不完整的实验电路, 请你用笔画线代替导线帮他将图中未连接部分连接好, 要求: 电压表、电流表选择合适的量程, 滑动变阻器的滑片向右移动使连入电路的阻值增大。(2) 当小辛同学闭合电路的开关后, 电路中可能出现一些不正常现象。

第一种: 小灯泡较亮, 滑动变阻器滑片移动时不能改变小灯泡的亮暗程度, 可能在连接电路时把滑动变阻器的 ____ (填“AB”或“CD”) 两端点连入了电路中。

第二种: 小灯泡不亮, 电压表示数为零, 电流表示数不为 0, 可能小灯泡处 ____ (填“短路”或“断路”)

(3) 小辛同学在实验中为了能得到比较准确的小灯泡的额定功率, 改变接入电路的滑动变阻器的阻值, 分别得到三组数据, 如下表: 老师认为小辛同学通过三次测量得到三组数据, 算出三个电功率值, 再求平均值得到额定功率的数据处理方法有误, 为什么?

实验序号	电压表示数/V	电流表示数/A	功率/W	额定功率/W
1	3.00	0.36	1.08	$P_{\text{额}}$
2	3.80	0.40	1.52	$\frac{1.08+1.52+1.89}{3}=1.50$
3	4.50	0.42	1.89	

(4) 你认为正确测量结果 $P_{\text{额}}= \underline{\hspace{2cm}} \text{W}$



图 16

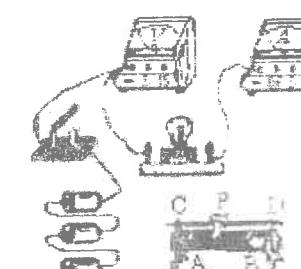


图 17

19. 晚上, 小红来到书房, 准备做作业, 闭合开关, 白炽灯瞬间发光后立即熄灭。爸爸放下手中正在清洗的苹果, 马上过来踩着木凳上去看了一下说: “灯丝烧断了...”, 然后拿着灯口轻轻摇了几下, 白炽灯又重新发光了...

(1) 请帮小红分析开关闭合瞬间灯丝易被烧断的原因。

(2) 请对小红爸爸的某一做法进行简单评价并解释。

20. 如图 12 所示的电路中, 电阻 R_1 的阻值为 8Ω 。闭合开关 S, 电流表 A_1 的示数为 $0.3A$, 电流表 A 的示数为 $0.5A$ 。求:

(1) 通过电阻 R_2 的电流 (2) 电源电压 (3) 电阻 R_2 的阻值

$$0.2A \quad 2.4V \quad 12\Omega$$

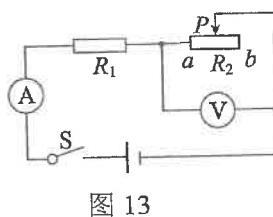
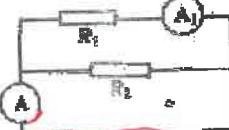


图 13

21. 如图 13 所示, 电源电压 $U=6V$ 恒定不变, 变阻器 R_2 阻值的变化范围是 $0\sim 20\Omega$, 当电压表示数为 $3.6V$ 时, 电流表示数为 $0.3A$, 求:

(1) 定值电阻 R_1 的阻值

$$8\Omega$$

(2) 滑片 P 在中点时, 电路消耗的总功率多大

$$2W$$

(3) 若电压表量程为 $0\sim 3V$, 电流表量程为 $0\sim 0.6A$, 为保证两表安全,

R_2 的阻值应在什么范围变化

$$2\Omega\sim 8\Omega$$

22. 一小灯泡正常发光时两端电压是 $2.5V$, 小灯泡电流随电压的变化曲线如图 14 甲所示, 将它连入电路中, 电源电压为 $6V$ 且保持不变。求: (1) 小灯泡的额定功率; (2) 当小灯泡两端电压为 $1.5V$ 时, 滑动变阻器消耗的电功率; (3) 当电流表的示数为 $0.2A$ 时, 滑动变阻器在 $1min$ 内消耗的电能

$$(1) 0.5W \quad (2) 0.675W \quad (3) 42J$$

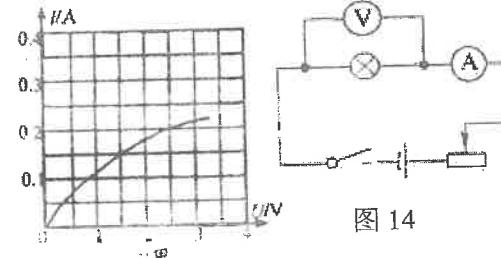


图 14

四、实验与探究题 (共 28 分, 每小题 7 分)

23. 探究“影响电阻大小的因素”实验中, 每次需挑选下表中两根合适的导线, 测出通过它们的电流大

小, 然后进行比较, 最后得出结论:

导线号码	A	B	C	D	E	F	G
长度(m)	1.0	0.5	1.5	1.0	1.2	1.5	0.5
横截面(mm^2)	3.2	0.8	1.2	0.8	1.2	1.2	1.2
材料	锰铜	钨	镍铬	锰铜	钨	锰铜	镍铬

(1) 为了研究电阻与 材料 有关, 应选用的两根导线是 C 和 F

(2) 为了研究电阻与导体的长度有关, 应选用的两根导线是 C 和 G

(3) 本实验中还可以探究的因素是 横截面积, 应选用的导线是 AD

(4) 本实验所采用的主要科学探究方法是 控制变量法, 该科学探究方法还可以完成的实

验有 探究动能大小的影响因素、探究摩擦力 等两个即可)

24. 实验小组在探究电流与电阻的关系时, 用到如下器材: 电源电压为 $6V$ 且保持不变、电流表、定值电阻若干个, 滑动变阻器、开关、导线若干。设计的电路如图 15 所示

(1) 连接电路时, 开关应该 断开, 并将滑动变阻器移至最 右 端(填“左”或“右”), 实验过程中


应通过调整滑动变阻器, 使 电压 保持不变。

示数

(2) 下面是他们获取的部分实验数据, 分析这些数据, 可以得出结论: 电压一定, 电流与电阻成反比;

电阻 R_1/Ω	5	10	15	20	25
电流 I/A	1.00	0.50	0.35	0.25	0.20

图 15

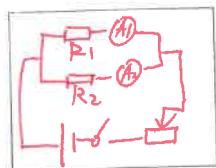



(3) 在实验过程, 若电流表示数变小, 电压表示数变大, 请你思考电路产生的故障原因可能是 R_1 断路。

(4) 粗心的小明忘了领电压表, 多领了一只电流表, 他马上找老师去换, 但老师说用这些器材也可以进行实验, 请你帮助小明设计一个电路, 将电路图画在右上角的方框内。

25. 某同学利用电压表和电流表测量未知电阻 R_1 的阻值(约 9Ω 左右), 电源选用两节新干电池, 如图 16 所示

16 所示

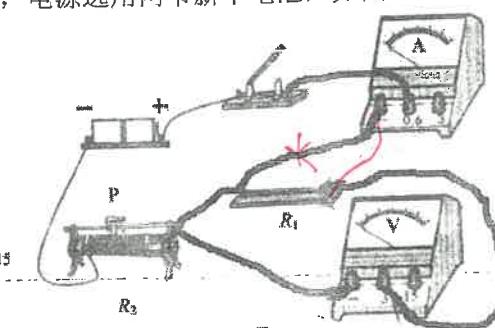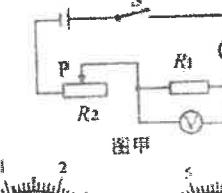(1) 某同学按图甲电路, 连接了图乙中电路, 请你帮他指出电路连接错误的地方, 并改动一根导线, 将其连成正确的电路



(2) 该同学刚连接好最后一根导线, 电流表、电压表指针马上偏转, 并且电压表示数偏转到最大值, 你认为该同学在连接电路时存在的问题是 连接电路时, 开关未断开 (滑动变阻器滑片移至阻值最大处)

(3) 正确连接好电路之后, 要使电压表示数变大, 滑动变阻器的滑片将向 左 端移动(填“左”或“右”), 当 P 滑到某一位置时, 两表读数如图丙所示, 由此可知 $R=10\Omega$ 。你认为这个结果可靠吗? 理由是 不可靠, 应多次测量求平均值

26. 小辛同学做“测量小灯泡电功率”实验时, 已知小灯泡的额定电压是 $3.8V$, 其中电源电压是三节新干电池, 灯丝电阻大约是 10Ω , 滑动变阻器标有“ $10\Omega 1A$ ”的字样。

(1) 如图 17 所示的是小辛同学连接不完整的实验电路, 请你用笔画线代替导线帮他将图中未连接部分连接好, 要求: 电压表、电流表选择合适的量程, 滑动变阻器的滑片向右移动使连入电路的阻值增大

(2) 当小辛同学闭合电路的开关后, 电路中可能出现一些不正常现象。

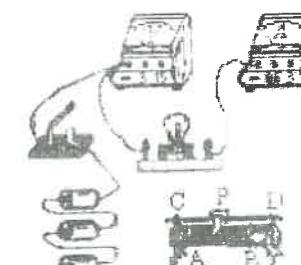


图 17

第一种: 小灯泡较亮, 滑动变阻器滑片移动时不能改变小灯泡的亮暗程度, 可能在连接电路时把滑动变阻器的 CD (填“AB”或“CD”) 两端点连入了电路中。

第二种: 小灯泡不亮, 电压表示数为零, 电流表示数不为 0, 可能小灯泡处 短路 (填“短路”或“断路”)

(3) 小辛同学在实验中为了能得到比较准确的小灯泡的额定功率, 改变接入电路的滑动变阻器的阻值, 分别得到三组数据, 如下表: 老师认为小辛同学通过三次测量得到三组数据, 算出三个电功率值, 再求平均值得到额定功率的数据处理方法有误, 为什么? 额定功率, 即电压下的功率, 功率不是算出来的, 所以功率不可以求平均值

实验序号	电压表示数/V	电流表示数/A	功率/W	额定功率/W
1	3.00	0.36	1.08	$P_{\text{额}} = \frac{1.08 + 1.52 + 1.89}{3} = 1.50$
2	3.80	0.40	1.52	
3	4.50	0.42	1.89	

$$(4) \text{ 你认为正确测量结果 } P_{\text{额}} = 1.52 \text{ W}$$

96分 + 50分
加扣 10分 = 76分

2019-2020 学年度初三第三次月考物理试卷

命题人：辛冰雪

审题人：刘俊

说明：1.全卷满分 100 分，考试时间为 90 分钟。

2.请将答案写在答题卡上，否则不给分。

3.在该试卷中， g 取 $10N/kg$

一、填空题（共 20 分，每空 1 分）

1. 教室里面的一体机，值日生需要每天早上在不通电的情况下用干抹布擦拭屏幕，同学们发现擦过的屏幕很容易粘上细小灰尘。这是因为他擦过的屏幕因 摩擦起电 而带了电，带电体具有 吸引轻小物体 的性质，所以灰尘被吸在屏幕上。

2. 如图 1 所示，有些建筑物的顶端有避雷针，避雷针是针状金属物，它可以利用尖端放电，把云层所带的电荷导入大地，若云层带正电，那么尖端放电时，避雷针中自由电子的运动方向是 从大地到云层。（选填“从云层到大地”或“从大地到云层”）

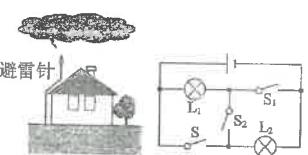


图 1



图 2

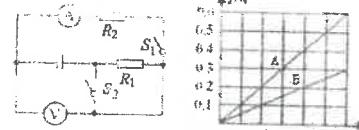


图 3

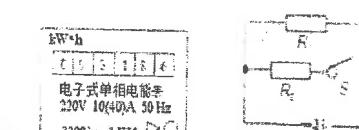


图 4

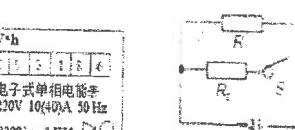


图 5

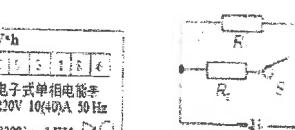


图 6



图 7

3. 如图 2 所示，为了使灯 L_1 、 L_2 组成串联电路，应该闭合开关 S_2 ；同时闭合开关 S 、 S_1 ，灯 L_1 、 L_2 连接方式是 并联；同时闭合开关 S 、 S_1 、 S_2 ，电路出现 短路 现象。

4. 如图 3 所示，某充电宝有两个输出端，通过电源线可以单独或同时为手机充电，这两个输出端的连接方式是 并联；当充电宝没有电时，我们需要给充电宝充电，这时充电宝相当于电路中的 用电器。

5. 当加在某导体两端的电压为 6V 时，通过导体的电流为 0.5A，则此时该导体的电阻为 12 Ω ；若加在该导体两端的电压为 0V 时，则此时该导体的电阻为 12 Ω 。

6. 如图 4 所示，电源电压不变， R_1 、 R_2 均为定值电阻。同时闭合开关 S_1 、 S_2 ，两电表示数分别为 I_1 、 U_1 ；若只闭合开关 S_1 ，两电表示数分别为 I_2 、 U_2 ，则 $I_1 > I_2$ ， $U_1 > U_2$ 。（均填“ $>$ ”、“ $<$ ”或“ $=$ ”）

7. 在某一温度下，两个电路元件 A 和 B 中的电流与其两端电压的关系如图 5 所示。将 A 和 B 并联后接在电压为 2.5V 的电源两端，则干路中的电流是 0.75 A，将 A 和 B 串联后接入电路中，经过 A 的电流为 0.3A，则电源电压为 4.5 V。

8. 将两只“220V 100W”的电灯泡，串联接入电压为 220V 的电路中，每只灯泡的实际功率为 25 W，1 kW·h 的电能可供一只灯泡正常工作 10 h。

9. 图 6 所示是家庭电路中常用的电子式电能表表盘，表盘上标有“3200 imp/(kW·h)”的字样。小明将某家用电器单独接在该电能表上正常工作 6 min，电能表指示灯闪烁了 320 次。该家用电器的额定功率是 1000 W，则这个家用电器可能是 电视机（选填“电吹风”、“节能灯”或“电视机”）。

10. 如图 7 所示，电源电压不变，开关 S 由断开到闭合，电流表两次示数之比为 2:7，则电阻 R_1 : R_2 = 5:2，两次电路消耗的总功率之比分别为 $P_1:P_2 = 2:5$ 。

二、选择题（共 26 分，把你认为正确选项的代号填涂在答题卡的相应位置上。第 11~16 小题，每小题只有一个正确选项，每小题 3 分；第 17、18 小题为不定项选择，每小题有一个或几个正确选项，每小题 4 分。全部选择正确得 4 分，不定项选择正确但不全得 1 分，不选、多选或错选得 0 分）

11. 关于摩擦起电，以下说法正确的是 C

- A. 丝绸摩擦过的橡胶棒所带的电荷是负电荷
- B. 越潮湿的环境摩擦起电越容易发生
- C. 摩擦起电的实质是电子的转移
- D. 摩擦使物体带电的过程是创造等量的异种电荷

12. 甲、乙、丙三个轻质小球，甲球带正电，将甲与乙、丙靠近时，它们相互作用的情况如图 8 所示，则下列判断正确的是 (A)

- A. 乙球可能带负电，丙球一定带正电
- B. 乙球可能不带电，丙球一定带负电
- C. 乙球一定不带电，丙球可能带负电
- D. 乙球一定带负电，丙球可能带正电

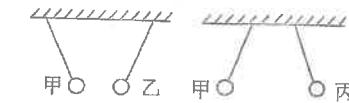


图 8

13. 欧姆定律公式 $I=U/R$ 变形得 $R=U/I$ ，对此，下列说法中正确的是 (D)

- A. 电流相同时，导体的电阻随导体两端电压的增大而增大
- B. 电压相同时，导体的电阻随经过导体的电流的增大而减小
- C. 当导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零
- D. 导体的电阻跟导体两端的电压和通过导体的电流无关

14. 电冰箱内有一个通过冰箱门来控制的开关，当冰箱门打开时，开关闭合使冰箱内的照明灯亮；当冰箱门关闭时，开关断开使冰箱内的照明灯熄灭。在如图 9 所示的四个电路中，能正确表示开门状态下冰箱内照明电路的是 (C)

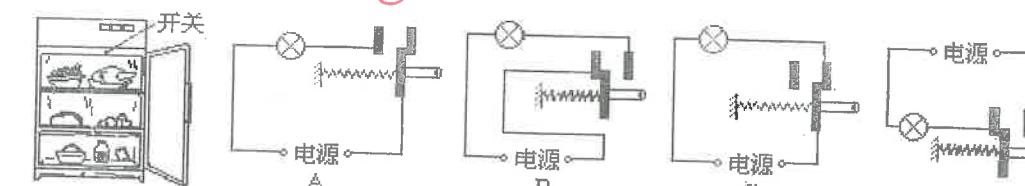


图 9

15. 下列用电器正常工作时的电流最接近 5A 的是 (D)

- A. 节能灯
- B. 电视机
- C. 电冰箱
- D. 空调

16. 标有“12V 12W”、“12V 6W”的灯 L_1 和 L_2 （假设灯丝电阻不变），若将它们串联在 24V 电源上，两灯都发光，下列说法正确的是 (D)

- A. 通过灯 L_1 和 L_2 的电流之比为 1:1
- B. 两灯都正常发光
- C. 灯 L_2 比灯 L_1 亮
- D. 灯 L_2 可能被烧坏

17. 小明按图 10 所示电路测量小灯泡功率，备有器材规格如下：电源电压恒为 6V，小灯泡额定电压为 2.5V，灯泡正常发光时灯丝电阻约为 10Ω ，有甲乙两个滑动变阻器，规格分别是“ $10\Omega 1A$ ”“ $50\Omega 0.5A$ ”，电流表量程有“ $0\sim 0.6A$ ”、“ $0\sim 3A$ ”，电压表量程有“ $0\sim 3V$ ”、“ $0\sim 15V$ ”，下列说法正确的是 (B)

- A. 该实验的装置图还可以用来探究电压与电流之间的关系
- B. 为减小误差，电压表量程选“ $0\sim 3V$ ”，电流表量程选“ $0\sim 0.6A$ ”
- C. 为方便调节，滑动变阻器应选择甲“ $10\Omega 1A$ ”
- D. 当电压表示数为 2.5V 时，灯泡消耗的实际功率等于额定功率

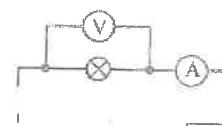


图 10

18. 图 11 所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关 S 后，将滑动变阻器 R 的滑片 P 向左移动，在此过程中 (B)

- A. 电压表 V 示数变小，电流表 A_2 的示数增大
- B. 电流表 A_1 示数增大，小灯泡消耗的电功率不变
- C. 小灯泡亮度不变，电流表 A_2 的示数增大
- D. 电压表 V 示数不变，电路消耗的总功率减小

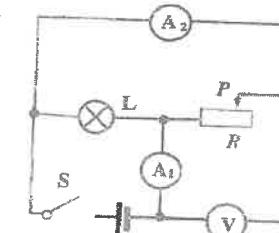


图 11

三、简答与计算题（共 26 分，第 19 小题 5 分，第 20 小题 6 分，第 21 小题 7 分，第 22 小题 8 分）

2019-2020学年度初三第三次月考物理试卷

命题人：辛冰雪
说明：1.全卷满分100分，考试时间为90分钟。

审题人：刘俊

- 2.请将答案写在答题卡上，否则不给分。
3.在该试卷中， g 取10N/kg

一、填空题（共20分，每空1分）

1.教室里面的一体机，值日生需要每天早上在不通电的情况下用干抹布擦拭屏幕，同学们发现擦过的屏幕很容易粘上细小灰尘。这是因为他擦过的屏幕因摩擦而带了电，带电体具有吸引轻小物体的性质，所以灰尘被吸在屏幕上。

2.如图1所示，有些建筑物的顶端有避雷针，避雷针是针状金属物，它可以利用尖端放电，把云层所带的电荷导入大地，若云层带正电，那么尖端放电时，避雷针中自由电子的运动方向是~~从云层到大地~~（选填“从云层到大地”或“从大地到云层”）。

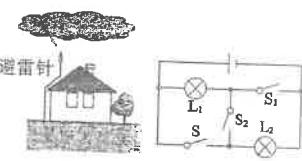


图1



图2

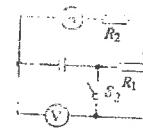


图3



图4

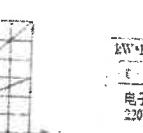


图5

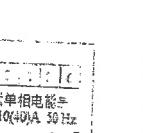


图6

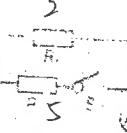


图7

3.如图2所示，为了使灯 L_1 、 L_2 组成串联电路，应该闭合开关 S_2 ；同时闭合开关 S 、 S_1 ，灯 L_1 、 L_2 连接方式是并联；同时闭合开关 S 、 S_1 、 S_2 ，电路出现短路现象。

4.如图3所示，某充电宝有两个输出端，通过电源线可以单独或同时为手机充电，这两个输出端的连接方式是并联。当充电宝没有电时，我们需要给充电宝充电，这时充电宝相当于电路中的电源。

5.当加在某导体两端的电压为6V时，通过导体的电流为0.5A，则此时该导体的电阻为 12Ω ；若加在该导体两端的电压为 $12V$ 时，通过导体的电流为 $1A$ 。

6.如图4所示，电源电压不变， R_1 、 R_2 均为定值电阻。同时闭合开关 S_1 、 S_2 ，两电表示数分别为 I_1 、 U_1 ；若只闭合开关 S_1 ，两电表示数分别为 I_2 、 U_2 ，则 $I_1 = I_2$ ， $U_1 = U_2$ （均填“>”、“<”、“=”）。

7.在某一温度下，两个电路元件A和B中的电流与其两端电压的关系如图5所示。将A和B并联后接在电压为2.5V的电源两端，则干路中的电流是 $0.75A$ 。将A和B串联后接入电路中，经过A的电流为0.3A，则电源电压为 $4.5V$ 。

8.将两只“220V 100W”的电灯泡，串联接入电压为220V的电路中，每只灯泡的实际功率为 $50W$ ， $1kW\cdot h$ 的电能可供一只灯泡正常工作 $10h$ 。

9.图6所示是家庭电路中常用的电子式电能表表盘，表盘上标有“3200 imp/(kW·h)”的字样。小明将某家用电器单独接在该电能表上正常工作6min，电能表指示灯闪烁了320次。该家用电器的额定功率是 $1000W$ ，则这个家用电器可能是~~电视机~~（选填“电吹风”、“节能灯”或“电视机”）。

10.如图7所示，电源电压不变，开关S由断开到闭合，电流表两次示数之比为2:7，则电阻 R_1 : $R_2=5:2$ ，两次电路消耗的总功率之比分别为 $P_1:P_2=7:2$ 。

二、选择题（共26分，把你认为正确选项的代号填涂在答题卡的相应位置上。第11~16小题，每小题只有一个正确选项，每小题3分；第17、18小题为不定项选择，每小题有一个或几个正确选项，每小题4分。全部选择正确得4分，不定项选择正确但不全得1分，不选、多选或错选得0分）

11.关于摩擦起电，以下说法正确的是~~C~~
A.丝绸摩擦过的橡胶棒所带的电荷是负电荷
B.越潮湿的环境摩擦起电越容易发生
C.摩擦起电的实质是电子的转移
D.摩擦使物体带电的过程是创造等量的异种电荷

12.甲、乙、丙三个轻质小球，甲球带正电，将甲与乙、丙靠近时，它们相互作用的情况如图8所示，则下列判断正确的是~~A~~

- A.乙球可能带负电，丙球一定带正电
B.乙球可能不带电，丙球一定带负电
C.乙球一定不带电，丙球可能带负电
D.乙球一定带负电，丙球可能带正电

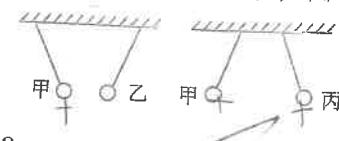


图8

13.欧姆定律公式 $I=U/R$ 变形得 $R=U/I$ ，对此，下列说法中~~正确~~的是~~D~~

- A.电流相同时，导体的电阻随导体两端电压的增大而增大
B.电压相同时，导体的电阻随经过导体的电流的增大而减小
C.当导体两端的电压为零时，导体的电阻也为零
D.导体的电阻跟导体两端的电压和通过导体的电流无关

14.电冰箱内有一个通过冰箱门来控制的开关，当冰箱门打开时，开关闭合使冰箱内的照明灯亮；当冰箱门关闭时，开关断开使冰箱内的照明灯熄灭。在如图9所示的四个电路中，能正确表示开门状态下冰箱内照明电路的是~~C~~

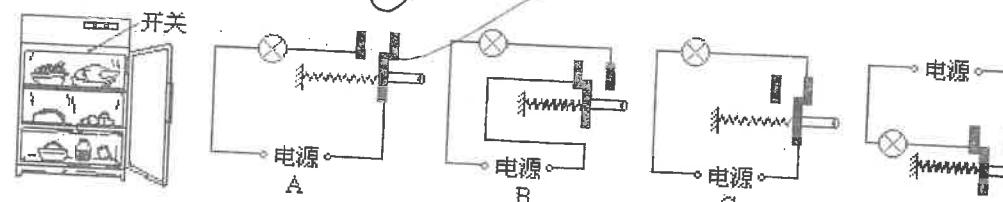


图9

15.下列用电器正常工作时的电流最接近5A的是~~B~~

- A.节能灯 B.电视机 C.电冰箱 D.空调

16.标有“12V 12W”、“12V 6W”的灯 L_1 和 L_2 （假设灯丝电阻不变），若将它们串联在24V的电源上，~~两~~

- A.通过灯 L_1 和 L_2 的电流之比为1:1
B.两灯都正常发光
C.灯 L_2 比灯 L_1 亮
D.灯 L_2 可能被烧坏

17.小明按图10所示电路测量小灯泡功率，备有器材规格如下：电源电压恒为6V，小灯泡额定电压为2.5V，灯泡正常发光时灯丝电阻约为 10Ω ，有甲乙两个滑动变阻器，规格分别是“ $10\Omega 1A$ ”“ $50\Omega 0.5A$ ”，电流表量程有“ $0\sim 0.6A$ ”、“ $0\sim 3A$ ”，电压表量程有“ $0\sim 3V$ ”、“ $0\sim 15V$ ”，下列说法正确的是~~A~~

- A.该实验的装置图还可以用来探究电压与电流之间的关系
B.为减小误差，电压表量程选“ $0\sim 3V$ ”，电流表量程选“ $0\sim 0.6A$ ”
C.为方便调节，滑动变阻器应选择甲“ $10\Omega 1A$ ”
D.当电压表示数为2.5V时，灯泡消耗的实际功率等于额定功率

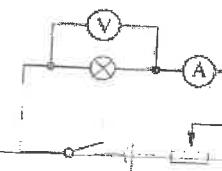


图10

18.图11所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器R的滑片P向左移动，在此过程中~~BC~~

- A.电压表V示数变小，电流表 A_2 的示数增大
B.电流表 A_1 示数增大，小灯泡消耗的电功率不变
C.小灯泡亮度不变，电流表 A_2 的示数增大
D.电压表V示数不变，电路消耗的总功率减小

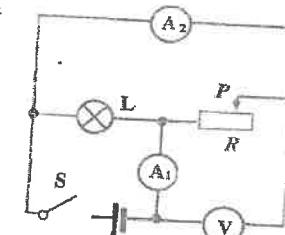


图11

三、简答与计算题（共26分，第19小题5分，第20小题6分，第21小题7分，第22小题8分）

19. 晚上, 小红来到书房, 准备做作业, 闭合开关, 白炽灯瞬间发光后立即熄灭。爸爸放下手中正在清洗的苹果, 马上过来踩着木凳上去看了一下说: “灯丝烧断了...”, 然后拿着灯口轻轻摇了几下, 白炽灯又重新发光了...

(1) 请帮小红分析开关闭合瞬间灯丝易被烧断的原因。

(2) 请对小红爸爸的某一做法进行简单评价并解释。

解: (1) 由 $P=UI$ 可知, I 越大, P 就越大, 因为功率过大所以灯丝烧断了。

20. 如图 12 所示的电路中, 电阻 R_1 的阻值为 8Ω 。闭合开关 S, 电流表 A_1 的示数为 $0.3A$, 电流表 A 的示数为 $0.5A$ 。求:

(1) 通过电阻 R_2 的电流 (2) 电源电压 (3) 电阻 R_2 的阻值

解: (1) $I_{R_2} = I - I_{R_1} = 0.5A - 0.3A = 0.2A$

(2) $U = I \cdot R = 0.3A \times 8\Omega = 2.4V$ 答: 电源电压为 $2.4V$

(3) $R_2 = \frac{U}{I_{R_2}} = \frac{2.4V}{0.2A} = 12\Omega$ 答: R_2 的阻值为 12Ω

答: (1) R_1 、 R_2 并联

答: (2) R_1 、 R_2 并联

答: (3) R_1 、 R_2 并联

答: (110) R_1 、 R_2 并联