

# 2022-2023学年第一学期阶段性检测

## 初三物理试卷

说明：1.全卷满分 80 分，考试时间为 80 分钟。

2.请将答案写在答题卡上，否则不给分。

### 一、填空题（共 16 分，每空 1 分）

- 学习物理时要注意隐含条件，例如：三节新干电池串联表示电源电压为\_\_\_\_\_V；马路上的路灯在晚上天色暗到一定程度时会同时亮，它们之间的连接方式是\_\_\_\_\_。
- 某品牌的电动混合动力汽车，给汽车蓄电池充电时，蓄电池相当于\_\_\_\_\_（选填“用电器”或“电源”）；刚擦完车玻璃的干毛巾很容易吸附灰尘，是因为带电体具有吸引\_\_\_\_\_的性质。
- 如图 1 所示，AB 和 BC 是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体，则  $R_{AB}$ \_\_\_\_\_ $R_{BC}$ ，将它们串联后连入电路中，则电流  $I_{AB}$ \_\_\_\_\_ $I_{BC}$ （均选填“>”、“<”或“=”）。

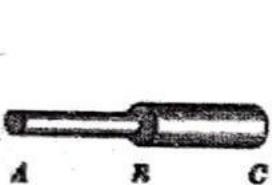


图 1



图 2

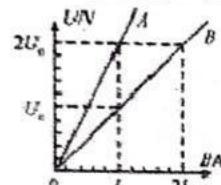


图 3

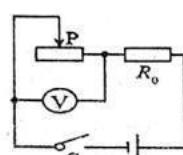


图 4

- 如图 2 所示，用带负电的橡胶棒去接触不带电的验电器，发现验电器金属箔片张开。验电器金属箔片张开是因为\_\_\_\_\_电荷相互排斥；橡胶棒接触验电器时，验电器金属杆中瞬间电流方向是从\_\_\_\_\_（只选填标号：A. “金属球到金属箔片”或 B. “金属箔片到金属球”）。
- 如图 3 是电阻  $R_A$  和  $R_B$  两端电压与电流的  $U-I$  图象。如果将  $R_A$  和  $R_B$  串联起来，它们两端电压之比为\_\_\_\_\_；如果将  $R_A$  和  $R_B$  并联起来，通过它们的电流之比为\_\_\_\_\_。
- 某电能表的表盘上标有“1600imp/(kW·h)”的字样，将铭牌上标有“220V 1210W”字样的电热水器接在家庭电路中，则该热水器工作时的电阻为\_\_\_\_\_Ω，只让它单独工作 6min，这段时间内电能表的指示灯闪烁了 160 次，则该电热水器在上述时间内实际功率为\_\_\_\_\_W。
- 如图 4 所示电路，电源电压不变， $R_0$  为定值电阻。闭合开关 S，滑片 P 向左移动时，电压表示数会\_\_\_\_\_（选填“变大”、“变小”或“不变”）。第一次移动滑片至某位置时电压表的示数为 8V；再次移动滑片至另一位置。若前后两次滑动变阻器消耗的电功率相等，两次电路中电流之比为 1:2，则电源电压为\_\_\_\_\_V。
- 将灯泡 L<sub>1</sub> “2.5V 0.3A” 和灯泡 L<sub>2</sub> “3.8V 0.3A” 串联在电路中，当电路中的电流是 0.3A 时，L<sub>1</sub>、L<sub>2</sub> 两端电压之比是\_\_\_\_\_，灯泡\_\_\_\_\_更亮。

**二、选择题（共 14 分，把你认为正确选项的代号填涂在答题卡的相应位置上。第 9~12 小题，每小题只有一个正确选项，每小题 2 分；第 13、14 小题为不定项选择，每小题有一个或几个正确选项，每小题 3 分。全部选择正确得 3 分，不定项选择正确但不全得 1 分，不选、多选或错选得 0 分）**


- 下列数据中最接近生活实际的是（）
- A. 家用电风扇的功率约为 500W

B. 台灯正常工作时的电流约为 2A
- C. 教室里一台空调正常工作的电流大约为 6A

D. 手机电池的输出电压约 36V


10. A、B 是两个轻质泡沫小球，C 是用丝绸摩擦过的玻璃棒，A、B、C 三者之间相互作用时的场景如图所示。由此可以判断（ ）

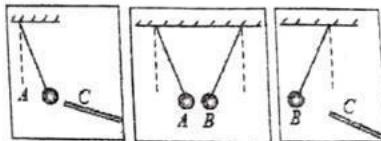- A. 小球 A 一定带负电
- B. 小球 A 可能带正电
- C. 小球 B 一定带正电
- D. 小球 B 可能不带电




11. 在中学生创新大赛中，某初中参赛小组设计了一种测定风力的装置(如图甲)，迎风板与压敏电阻  $R_x$  连接，工作时迎风板总是正对风吹来的方向，压敏电阻的阻值随风力变化图像如图乙，则（ ）

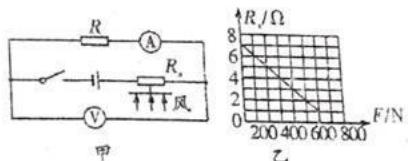- A. 当风力增大时，电流表示数增大
- B. 当风力增大时，电压表示数减小
- C. 当风力增大时，电压表与电流表示数比值增大
- D. 当风力减小时，电压表与电流表示数比值增大




12. 如图所示是小刚同学测定小灯泡电功率的电路图，当闭合开关时，发现灯L不亮，电流表有明显示数，电压表示数为零，若故障只出现在灯L和变阻器R中的一处，则下列判断正确的是（ ）

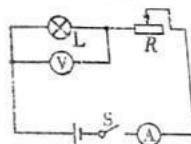- A. 灯 L 断路
- B. 灯 L 短路
- C. 变阻器 R 断路
- D. 变阻器 R 短路




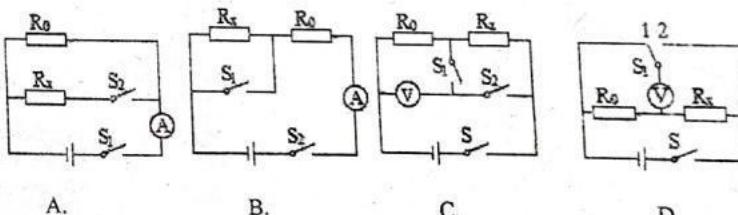13. 某同学设计了以下四种电路，其中电源电压不变且未知， $R_0$  是已知阻值的定值电阻。在实验中不拆改电路的情况下，能够测出未知电阻  $R_x$  阻值的电路是（ ）



14. 如图所示电路，电源电压恒为 6V，小灯泡 L 上标有“4.5V 0.3A”字样（忽略温度对灯丝电阻的影响），电流表量程选择“0~0.6A”，电压表量程选择“0~3V”，滑动变阻器 R 规格为“30Ω 1A”。闭合开关 S，为保证电路安全，在移动滑片 P 的过程中，下列选项正确的是（ ）

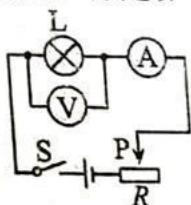
- A. 小灯泡的最大电功率是 1.35W
- B. 滑动变阻器连入电路的阻值变化范围是  $15\Omega \sim 30\Omega$
- C. 电压表的示数变化范围是  $2V \sim 3V$
- D. 该电路的最大总功率是 1.2W



### 三、计算题（共 22 分，第 15 小题 6 分、第 16、17 小题各 8 分）

15. 如图所示，电源电压恒定，定值电阻  $R_0=10\Omega$ ，当  $S$ 、 $S_1$  闭合时，电压表示数为 3V，当  $S$  闭合， $S_1$  断开时，电压表示数为 1V，求：

- (1) 电源电压；
- (2)  $R_x$  的阻值。

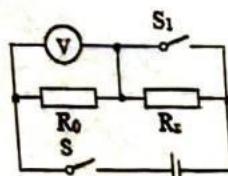


16. 如图，电源电压一定，已知灯泡L标有“6V 7.2W”字样（灯丝电阻不受温度影响）， $R_1 = 10\Omega$ 。当S、S<sub>1</sub>闭合，且滑片P在a端时，灯泡L正常发光；当S、S<sub>2</sub>闭合，且P在滑动变阻器中点处时，电流表示数为0.2A。

(1) 求灯泡L的电阻阻值。

(2) 求滑动变阻器R<sub>2</sub>的最大值。

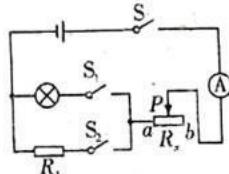(3) 通过对S、S<sub>1</sub>、S<sub>2</sub>的控制和调节滑动变阻器，可使电路所消耗的总功率最小，请求出电路总功率的最小值。




17. 电陶炉因具有渐进式升温、对锅具材质无特殊要求，也无电磁辐射危害等优点，受到人们的广泛欢迎。如图甲所示，为某品牌电陶炉，其铭牌的主要参数如表所示，内部电路的简化示意图如图乙所示，R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>为阻值未知的电热丝。该电陶炉可以实现“高温挡”、“中温挡”、“低温挡”三种挡位加热。求：

额定电压	220V
高温挡功率	1100W
中温挡功率	880W
低温挡功率	

(1) R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>的阻值

(2) 电陶炉正常工作时，低温挡功率：

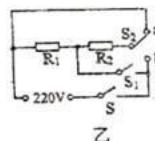(3) 用电高峰时电路的实际电压降为198V，此时用该电陶炉给一装有2kg的水壶加热，水的初始温度为25℃，用“高温挡”连续工作200s，水温升高到40℃，请计算此时电陶炉的加热效率？(最终计算结果保留1位小数) [已知水的比热容  $c_{水} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{℃})$ ，电热丝的电阻不随温度变化。]





#### 四、实验与探究题（共28分，每小题7分）

18. (1) 如图甲所示，电压表的示数是\_\_\_\_\_V，如果读数时指针不停抖动，可能的原因是\_\_\_\_\_。

(2) 如图乙电能表的示数是\_\_\_\_\_kW·h，360r/kWh的含义是：每消耗1kW·h的电能，电能表铝盘会转\_\_\_\_\_圈；若家中其余用电器关闭，从电路安全的角度分析，\_\_\_\_\_（选填：“能”、“不能”）接入标有220V 3500W的电热器。

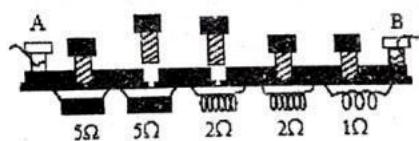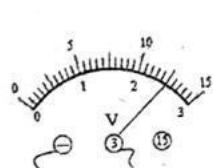(3) 如图丙所示的是插入式电阻箱的结构示意图。当把插头插入时，插头就把这电阻短路。它的最大电阻值是\_\_\_\_\_Ω，图中A、B两个接线柱之间的电阻值是\_\_\_\_\_Ω。



甲

乙


丙

15題：

16題：

17題：

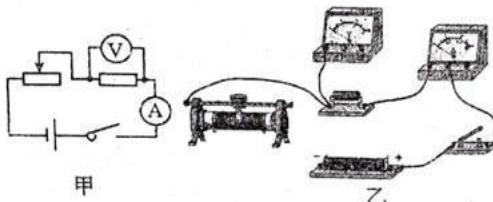19. 在“探究电流与电阻的关系”实验中，老师提供了两节新干电池，电流表，电压表，开关，三个滑动变阻器（规格分别为“ $10\Omega$  1.5A”“ $20\Omega$  0.5A”和“ $30\Omega$  0.15A”），阻值分别为  $10\Omega$ 、 $20\Omega$ 、 $25\Omega$  的定值电阻各一个及若干导线。



(1) 请根据图甲，用笔画线代替导线将图乙连接完整。（要求导线不交叉；当滑片向右移动时，滑动变阻器接入电路的阻值变大）；

(2) 连接好电路后，闭合开关，发现电流表、电压表指针均有偏转，但偏转角度较小，且无论怎么移动滑片，指针偏转均无变化，则故障可能是\_\_\_\_\_；

(3) 排除故障后，实验过程中，移动滑动变阻器滑片时，眼睛应该注视\_\_\_\_\_（选填序号）；  
A. 电流表    B. 电压表    C. 滑动变阻器滑片

(4) 更换不同定值电阻进行实验，并将测得的数据填入下面表格内。当取下  $10\Omega$  的定值电阻，换上  $20\Omega$  的定值电阻时，应将滑动变阻器的滑片向\_\_\_\_\_（选填“左”或“右”）移动；

实验序号	1	2	3
电阻 $R/\Omega$	10	20	25
电流 $I/A$	0.20	0.10	0.08

由表中数据可知，导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成\_\_\_\_\_（选填“正比”或“反比”）；

(5) 为顺利完成本实验，所选的滑动变阻器的规格是\_\_\_\_\_（选填序号）；  
A.  $10\Omega$  1.5A    B.  $20\Omega$  0.5A    C.  $30\Omega$  0.15A


(6) 滑动变阻器是电学实验的重要仪器，它在不同的实验中有不同的作用。在“探究电流与电压的关系”和“伏安法测电阻”的实验中都用到了滑动变阻器，关于滑动变阻器在这两个实验中的作用，下列说法错误的是\_\_\_\_\_（选填序号）。

- A. 都起到了保护电路的作用    B. 都改变了电路中的电流  
C. 都完成了多次测量求平均值的作用    D. 闭合开关前，都要把阻值调到最大

20. 小明和小亮在探究“电流通过导体产生的热量跟什么因素有关”时，设计了如图所示的甲、乙实验装置将电阻丝  $R_1$ 、 $R_2$  分别密封在两个装有相等质量煤油的相同烧瓶中，a、b、c、d 为相同规格的温度计，滑动变阻器的规格相同，滑片置于中间位置。已知  $R_1 < R_2$ ，电源电压相同且保持不变。

(1) 实验中通过观察\_\_\_\_\_来比较电流产生的热量的多少。

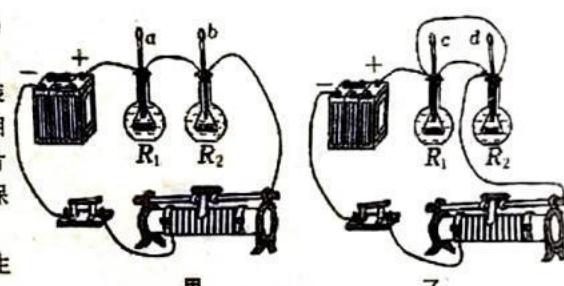(2) 甲图中  $R_1$ 、 $R_2$  的连接方式是\_\_\_\_\_，该装置可探究电流通过导体产生的热量



与\_\_\_\_\_是否有关。

(3) 闭合开关前, 小亮分析了乙图所示的实验装置, 给出以下四种判断, 你认为正确的是\_\_\_\_\_ (选填序号)。

①该装置中  $R_1$ 、 $R_2$  的连接方式并联

②闭合开关后,  $R_2$  将被短路


③闭合开关后,  $R_1$  中的电流小于  $R_2$  中的电流

④闭合开关后, 相同时间内 c 温度计示数的变化量大于 d 温度计示数的变化量

(4) 同时闭合甲、乙两图中的开关, 比较相同时间内 a、c 两支温度计示数变化情况, 温度变化较大的是\_\_\_\_\_, 可以得出的结论是: 当\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 电流通过导体产生的热量越多。

21. 在“测定小灯泡电功率”的实验中, 小灯泡额定电压为 2.5V。

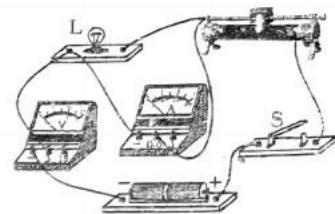
(1) 如图实物电路中, 有一根导线连接错误, 请在需要拆除的导线上画“x”, 并在图中补连一条正确导线 (要求导线不能交叉)。



(2) 正确连接电路后, 闭合开关, 移动滑动变阻器的滑片, 发现小灯泡始终不亮且两电表无示数。为判断故障, 将电压表与滑动变阻器并联, 电压表有示数, 小灯泡仍然不亮。则电路发生的故障是\_\_\_\_\_。

(3) 多次改变滑动变阻器的阻值, 记录多组电流表、电压表读数, 如下表所示。根据表中信息, 计算小灯泡的额定功率是\_\_\_\_W。

$U/V$	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5
$I/A$	0.11	0.20	0.26	0.32	0.36

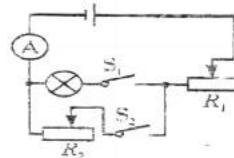

(4) 完成上述实验后, 小华设计了如下图所示的电路, 测量小灯泡的额定功率, 已知滑动变阻器  $R_1$  的最大阻值为  $R_0$ , 小灯泡的额定电流为  $I_{额}$ , 电源电压不变。实验方案如下:

①按电路图连接电路。

②只闭合开关\_\_\_\_\_, 移动  $R_1$  滑片, 使电流表的示数为  $I_{额}$ , 此时灯泡正常发光。

③只闭合开关\_\_\_\_\_, 保持  $R_1$  滑片位置不动, 移动  $R_2$  的滑片, 使电流表示数为  $I_{额}$ 。

④接第③步继续操作, 将  $R_1$  的滑片移到最右端, 电流表的示数为  $I_1$ , 再将  $R_1$  的滑片移到最左端, 电流表的示数为  $I_2$ , 则小灯泡额定功率的表达式为  $P_{额}=_____$  (用  $I_{额}$ 、 $I_1$ 、 $I_2$ 、 $R_0$  表示)。