

江西省 2024 届九年级阶段评估(二)

物理

►第十一章～第十五章◀

题号	一	二	三	四	总分	累分人	座位号
得分							

说明:1. 满分 80 分,作答时间为 85 分钟。

2. 请按试题序号在答题卡相应位置作答,答在试题卷或其他位置无效。

得分	评分人

一、填空题(本大题共 8 小题,每空 1 分,共 16 分)

1. 物理学的每一次发现,都为人类的文明和进步做出了杰出的贡献,德国物理学家 _____ 最先通过实验归纳出一段导体中电流跟电压和电阻之间的定量关系,用公式表示为 _____。
2. 如图所示,这是我国某科技公司生产的一款新型智能航拍无人机,具有超高清摄像、长续航、超远距离控制等特点。在无人机在空中匀速上升过程中,其机械能 _____,克服重力做功的功率 _____。(均选填“变大”、“变小”或“不变”)




第 2 题图



第 3 题图

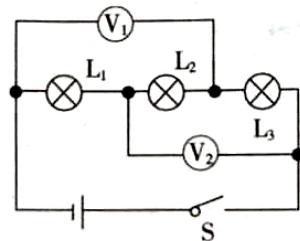3. 如图所示,这是工业上常用的摩擦焊接技术。将一根金属固定,另一根金属高速旋转并施加压力。在剧烈摩擦的作用下,通过 _____ 的方式改变金属的内能,该过程的能量转换方式与四冲程内燃机的 _____ 冲程相同。
4. 如图所示电路,闭合开关 S,三个电灯都发光,则三个电灯是 _____ 联的,通过电灯 L₁、L₂ 和 L₃ 的各自两端的电压分别是 2 V、2.4 V 和 3 V,则电压表 V₂ 的示数是 _____ V。




第 4 题图




第 5 题图

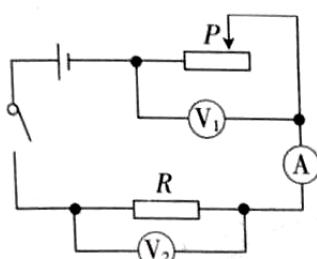5. 如图所示,这是小明家新买的一台电烤箱,他发现电烤箱的电源线比一般的小功率用电器粗得多,这是因为电烤箱工作时通过电源线的 _____ 较大,用粗的导线在相同时间内产生的 _____ 较小,电路更安全。
6. 分析如图所示的电路,当开关闭合时,滑片 P 由左向右移动时,电压表 V₁ 的示数 _____;


电压表 V_2 的示数与电流表的示数之比_____。(均选填“变大”、“变小”或“不变”)



第 6 题图

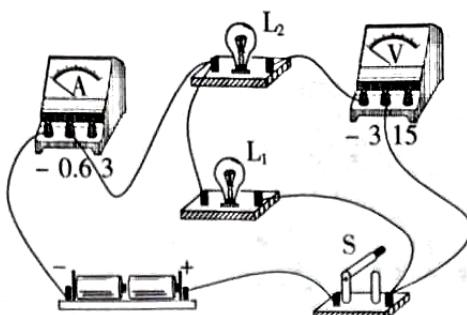

第 7 题图

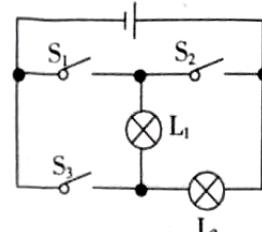

第 8 题图

7. 如图所示的电路,这是小明连接的电路;电源电压为 3 V 保持不变,闭合开关时,我们可以看到灯_____会亮;电压表的示数约为_____V。

8. 如图所示的电路图中,电源电压为 6 V,灯泡 L_1 和 L_2 上分别标有“6 V 3 W”、“6 V 6 W”的字样;要使灯泡 L_1 和 L_2 都能同时正常发光,应该只闭合开关_____;如果闭合开关 S_1 、 S_2 ,该电路会形成_____。

二、选择题(本大题共 6 小题,共 14 分)

得分	评分人

第 9~12 小题,每小题只有一个选项是符合题目要求的,每小题 2 分;第 13、14 小题为多项选择,每小题至少有两个选项是符合题目要求的,每小题 3 分,全部选择正确得 3 分,选择正确但不全得 1 分,不选、多选或错选得 0 分。请将选项代码填涂在答题卡相应位置。

9. 某同学对身边一些物理量进行了估测,以下的数据最接近实际的是 ()

- A. 日光灯正常工作的电流约为 2 A B. 智能手机工作电压为 220 V
C. 电吹风机的功率约为 50 W D. 液晶电视机的功率约为 100 W

10. 下列说法正确的是 ()

- A. 热传递和做功在改变物体内能上是等效的
B. 电路中有电压就有电流,电流是形成电压的原因
C. 金属导线中电流的方向是自由电子定向移动的方向
D. 导体的电阻只与导体的材料、长度和横截面积有关


11. 甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示,下列说法中正确的是 ()

- A. 两灯均正常发光时,甲灯的电阻小于乙灯的电阻
B. 两灯均正常发光时,乙灯消耗的电能较多
C. 两灯串联在 220 V 的电路中,甲灯比乙灯亮
D. 将乙灯接入 110 V 的电路中,它的实际功率为 50 W




12. 图为探究焦耳定律的实验装置,电阻阻值 $R_1 > R_2$ 。闭合开关一段时间后,记录两支温度计的示数。下列说法中正确的是 ()

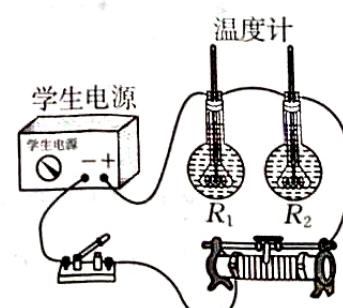- A. 两烧瓶中应装入质量和初温相同的不同液体
B. 通电 1 min 后 R_2 所在的烧瓶温度计示数更高
C. 采用串联的方式是为了控制通过电阻的电流相等
D. 该装置只能探究电流产生的热量与电阻大小的关系



13. 如图所示,闭合开关后,灯 L_1 较暗,灯 L_2 较亮,下列说法正确的是 ()

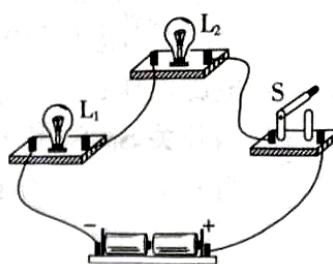- A. 因为灯 L_1 靠近电源, 所以通过灯 L_1 的电流比 L_2 的大
- B. 根据 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知, 电阻越小的功率越大, 所以灯 L_1 的电阻大于 L_2 的电阻
- C. 两灯是串联连接, 且灯 L_1 两端的电压比 L_2 两端的电压小
- D. 相同时间内电流通过灯 L_1 做的功小于通过灯 L_2 做的功



14. 标有“6 V 3 W”和“4 V 3 W”的字样的 L_1 、 L_2 两只灯泡, 在接入电路时都能发光, 则下列说法正确的是 ()


- A. 因为两灯的额定功率相同, 两灯均正常发光时, 它们的亮度相同
- B. 两灯并联时实际功率 $P_1 < P_2$
- C. 因为灯 L_1 的额定电压值大, 两灯正常发光时 $I_1 > I_2$
- D. 因为灯 L_1 的额定电压值大, 两灯的电阻 $R_1 < R_2$

得分	评分人

三、计算题(本大题共 3 小题, 第 15 小题 6 分, 第 16、17 小题各 8 分, 共 22 分)


15. 如图所示, 某太阳能热水器在阳光照射时, 平均每小时吸收 7.0×10^6 J 的太阳能, 若热水器吸收 8 h 的太阳能, 可以使质量为 100 kg 的水温度升高 50 ℃。[$c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{℃})$]

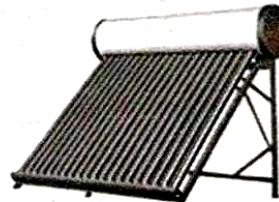- (1) 求水吸收的热量。
- (2) 求该太阳能热水器的效率。
- (3) 若用效率为 10% 的燃气灶对这些水加热, 达到同样的效果需要多少燃气? (燃气的热值为 $4.2 \times 10^7 \text{ J}/\text{kg}$)




16. 合理利用机械有助于我们在生产中提高工作效率。某建筑工地上, 工人用如图所示的滑轮组提升物料。绳端所用的力 $F = 300 \text{ N}$, 在 10 s 内将重为 810 N 的物料匀速提高了 3 m, 问:

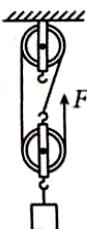- (1) 有用功是多少?
- (2) 总功是多少?
- (3) 滑轮组的机械效率是多少?
- (4) 拉力 F 做功的功率是多少?





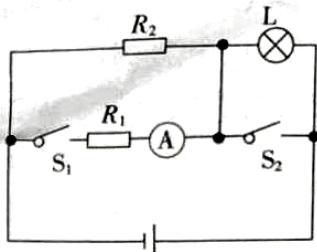
17. 如图所示的电路,电源电压保持不变, $R_1=24\Omega$, $R_2=12\Omega$,小灯泡L上标有“6 V 3 W”的字样(不考虑灯丝电阻随温度的变化)。当开关S₁、S₂均断开时,小灯正常发光。求:
- 电源电压;
 - 当开关S₁、S₂均断开时,通电10 s小灯泡消耗的电能;
 - 当开关S₁、S₂均闭合时,整个电路消耗的功率。



得分	评分人

四、实验与探究题(本大题共4小题,每小题7分,共28分)

18. 亲爱的同学,请利用你所掌握的实验操作技能解答下列问题。

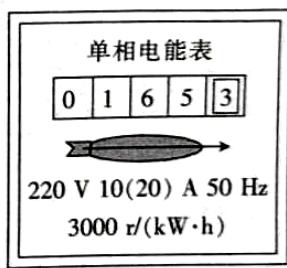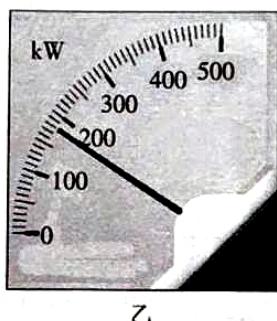
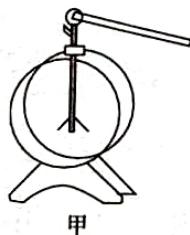


- 如图甲所示,验电器是用来检测物体____的仪器,它的工作原理是_____。
- 如图乙所示,这是一种电学仪表,它是用来测量_____的,此时示数为_____。
- 某住户家中的电能表如图丙所示,则他家能同时使用的用电器最大功率为_____W,此时电能表的读数是_____kW·h,在某段时间内,转盘转过1500圈,则此段时间内用电_____kW·h。

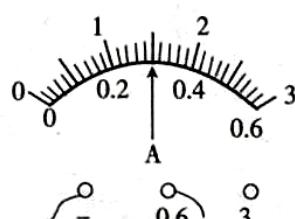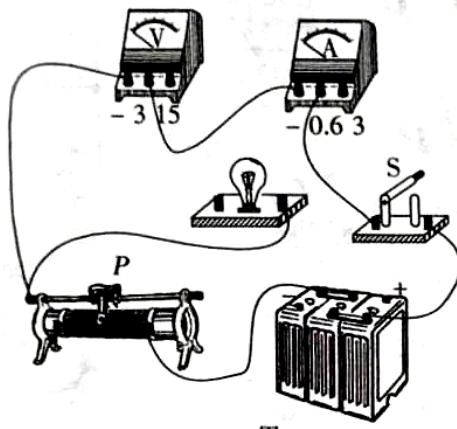19. 【实验名称】用电流表、电压表测小灯泡电阻

【实验器材】电流表一只(量程0~0.6 A和0~3 A),电压表一只(量程为0~3 V和0~15 V),滑动变阻器两只(甲“5 Ω 1 A”、乙“30 Ω 1 A”),开关一个,小灯泡的额定电压为2.5 V,电阻大约为10 Ω,电源电压为6 V,导线若干。

【实验步骤】(1)图甲电路中还有一根导线没有连接,请用笔画线代替导线,将电路连接完整(要求导线不交叉)。



甲

乙

(2)连接好电路,检查无误后,将滑动变阻器接入电路的电阻调节到最大,接着闭合开关试触,观察到电压表的示数超过2.5V,则可知选用的是_____ (选填“甲”或“乙”) 滑动变阻器。



(3)解决问题后,闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,使电压表示数为2.5V,小灯泡正常发光,此时电流表示数如图乙所示,为_____ A,则此时小灯泡的电阻为_____ (保留两位小数) Ω 。根据下表数据可以推算出,按实验次数的顺序,滑动变阻器的滑片一直向_____ (选填“左”或“右”) 移动。

实验次数	小灯泡两端的电压 U/V	通过小灯泡的电流 I/A	小灯泡的电阻 R/ Ω
1	2.2	0.28	7.86
2	2.5		
3	2.8	0.32	8.75

【拓展】将上表数据填完整后进行分析,发现小灯泡电阻是变化的,小灯泡的电阻随两端电压的增大而_____,这是因为灯泡灯丝的电阻与_____有关。

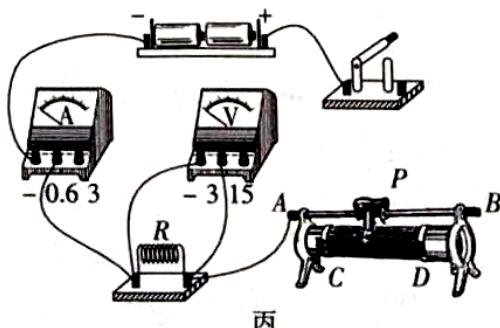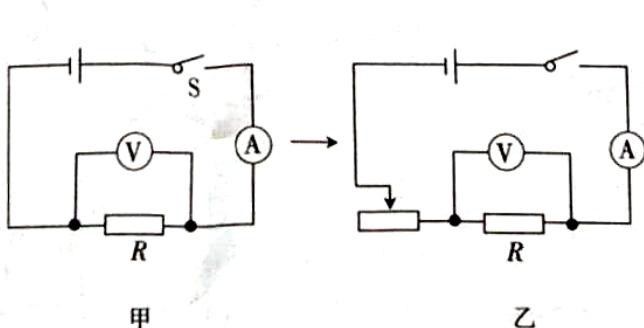20.【探究名称】探究电流与电阻的关系

【问题】小明和同学设计了如图甲所示的电路探究电流与电阻的关系,实验前他们经过讨论,将电路图进行了改进,如图乙所示。选用的定值电阻的阻值分别为5 Ω 、10 Ω 、15 Ω 、20 Ω 。



【证据】

- (1)连接电路时,开关应处于_____状态。图丙是他们根据图乙连接的部分实物电路图,请用笔画线代替导线,将电路补充完整,要求滑片 P 向 B 端滑动时,电流表的示数变大。
- (2)连接好电路后闭合开关,发现电流表无示数,电压表有示数,则电路存在的故障可

能是_____。

- (3)排除故障后,接入 5Ω 的电阻进行实验,读出电压表和电流表示数,然后断开开关,用 10Ω 电阻替换 5Ω 电阻,向_____ (选填“A”或“B”)调节滑动变阻器,同时眼睛观察_____ 表的示数。

- (4)下表是实验中记录的相关数据。



实验次数	1	2	3	4
电阻 R/Ω	5	10	15	20
电流 I/A	0.4	0.2	0.13	0.1

【解释】分析实验数据并得出结论:_____。

【交流】本实验中滑动变阻器除了保护电路外,还起到的作用是_____。

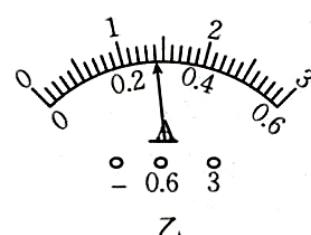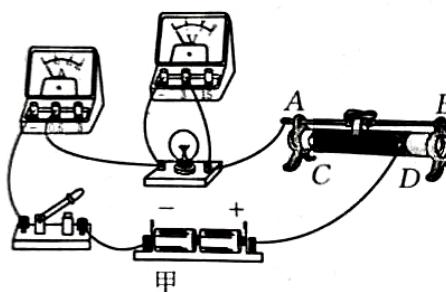21.【实验名称】测量小灯泡的额定功率

【设计并进行实验】小明用图甲所示电路测量小灯泡电功率。待测小灯泡的额定电压为 $2.5V$,额定功率小于 $1W$,电源为两节干电池,滑动变阻器 R 的规格为“ 20Ω $1A$ ”。



- (1)小明正确连接完电路,闭合开关,电流表有示数,但无论怎样移动滑片,灯泡两端电压无法达到额定电压,原因可能是_____。接下来需要进行的操作是_____。

- (2)排除故障后正确操作,当灯泡正常发光时,电流表示数如图乙所示,小灯泡的额定功率为_____ W。

【交流评估】(1)小明进行了三次实验,将三次不同电压下的电功率求平均值,记为小灯泡的最终额定功率,他的做法是_____ (选填“正确”或“错误”)的,原因是_____。

(2)实验中发现,当小灯泡两端的电压增大时,其亮度也增大,说明小灯泡的亮度是由其_____ (选填“额定”或“实际”)功率决定的。

【拓展】小灯泡用久了,钨丝会变细,同样在 $2.5V$ 电压下,它的实际功率_____ (选填“大于”、“小于”或“等于”)额定功率。