温馨提示:为共同维护用卷环境,严禁将试卷、答案的电子版上传至各类网络平台以及除征订校以外的 私域群聊等。版权所有,违者必究!

江西省 2026 届九年级期中综合评估 **物理参考答案**

- 1. 两 正
- 2. 扩散 热传递
- 3. 短路 用电器
- 4. 同种 排斥
- 5. 电荷发生转移 吸引轻小物体
- 6. 导体 从大地到汽车
- 7. 不做功 不变
- 8. 等于 0
- 9. C 10. A 11. D 12. B 13. BC 14. BCD
- 15. 解:(1)拉力 F 做的功:

$$W=Fs=Fnh=2 \text{ N}\times 3\times 10 \text{ m}=60 \text{ J}$$
 (2分)

(2)拉力 F 做功的功率:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{60 \text{ J}}{4 \text{ s}} = 15 \text{ W} \quad (2 \text{ }\%)$$

(3)滑轮组的机械效率:

解法一:

$$\eta = \frac{W_{\text{fl}}}{W_{\text{fl}}} = \frac{Gh}{Fs} = \frac{Gh}{Fnh} = \frac{G}{nF} = \frac{4.8 \text{ N}}{3 \times 2 \text{ N}} \times 100\% = 80\%$$

解法二:

$$\eta = \frac{W_{\pi}}{W_{\pi}} \times 100\% = \frac{Gh}{Fs} \times 100\% = \frac{4.8 \text{ N} \times 10 \text{ m}}{60 \text{ J}} \times 100\% = 80\% \quad (3 \text{ }\%)$$

- 16. 解:(1)由图知,当开关 S 接到 a 时,两灯泡串联,电压表测电源电压,即电源电压:U=9 V (2分)
 - (2)当开关 S 接到 b 时,两灯泡仍然串联,电压表测 L_2 两端的电压,即灯 L_2 两端的电压: U_2 =5 V

因为串联电路的总电压等于各部分的电压之和,所以灯 L_1 两端的电压: $U_1 = U - U_2 = 9 \text{ V} - 5 \text{ V} = 4 \text{ V}$ (3分)

- (3)开关 S 接到 a 时和接到 b 时,两灯泡都是处于串联状态,由于串联电路中电流处处相等,所以: $I_2 = I_1 = 0.4$ A。 (2分)
- 17. 解:(1)当开关S闭合时,灯泡 L₁ 和 L₂ 并联,根据并联电路电压规

(2L HYB)

律可知,灯泡 L₁ 和 L₂ 两端的电压均为 3 V₂ (2 分)

(2)当开关 S闭合时,灯泡 L_1 和 L_2 并联,电流表 A 测干路电流,电流表 A_1 测通过 L_1 支路的电流。因干路电流等于各支路电流之和,且电流表 A_1 的指针偏转角度大于电流表 A 的指针偏转角度,所以电流表 A 选用的大量程,电流表 A_1 选用的小量程。(2分)

电流表 A 选用大量程,分度值为 0.1 A,示数为 1.5 A;

电流表 A₁ 选用小量程,分度值为 0.02 A,示数为 0.32 A。 (1分)则通过 L₁ 的电流为 0.32 A, (1分)

则通过 L₂ 的电流为 $I_2 = I - I_1 = 1.5 \text{ A} - 0.32 \text{ A} = 1.18 \text{ A}$ 。 (2分)


- 18. (1) 串 电流表的正负接线柱接反了
 - (2)调零 大 试触
 - (3)d 记录燃料燃尽后水升高的温度 Δt 评分标准:每空 1 分,共 7 分;有其他合理答案参照给分
- 19. 【证据】(1)断开 A
 - (2)0.24 断路
 - (3)更换规格不同的灯泡

 $\llbracket \mathbf{M} \mathbf{M} \rrbracket I_A = I_B + I_C$

【交流】得出普遍性的规律

评分标准:每空1分,共7分;有其他合理答案参照给分

- 20. 【证据】(1)不同
 - (2)如图所示(不必标出四个接点):

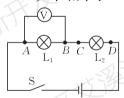

(3)L₁ 断

【解释】之和

【交流】不能 电压表正负接线柱接反了 评分标准:作图 1分,其余每空 1分,共7分;有其他合理答案参照给分

- 21. 【证据】(1)相同 天平
 - (2)相同 加热时间

【解释】大于 A

【交流】B

评分标准:每空1分,共7分;有其他合理答案参照给分

(2L HYB)