


## 江西标准卷

## 上学期期末检测卷(一)


沪粤物理·九年级(上、下册)  
时间:90分钟 分数:100分

题号	一	二	三	四	总分
得分					

## 一、填空题(共20分,每空1分)

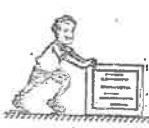
1. 填上合适的物理量单位:教室里一盏日光灯正常发光流过的电流约为150\_\_\_\_\_,你走路时的功率约为60\_\_\_\_\_.  
 2. 经检验塑料吸管与餐巾纸摩擦后所带的电荷为负电荷,这说明塑料吸管在摩擦过程中\_\_\_\_\_(选填“得到”或“失去”)了电子;博物馆在整理古籍书本时,为防止书页破损,通常先给古书充上静电,使书页间自动分开,这种方法是应用了\_\_\_\_\_.的原理。  
 3. 俗话说:树高千丈,落叶归根。树叶在空中匀速下降过程中,其动能\_\_\_\_\_,重力势能\_\_\_\_\_.(均选填“增大”“减小”或“不变”)  
 4. 如图所示,水平地面上有一重为 $G_0$ 的木箱,小林用大小为 $F_0$ 的水平推力推动木箱,木箱在推力的作用下以 $v_0$ 的速度水平匀速直线运动了 $t_0$ 时间,此过程中,推力所做的功为\_\_\_\_\_,若该木箱在推力的作用下,在此水平面上以 $2v_0$ 的速度做匀速直线运动,此时木箱受到的摩擦力为\_\_\_\_\_.  


第4题图

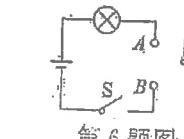


第5题图

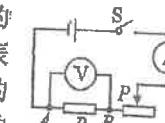5. 如图是加热烤肠的情景,增加烤肠内能的方法是\_\_\_\_\_,为了让烤肠不致被烤焦且均匀受热,店主将烤肠放在石子上烤而不直接放在铁锅内烤,是因为石头的比热容比铁的\_\_\_\_\_.  
 6. 如图是发光二极管的示意图,将较长的脚与B接线柱相连,较短的脚与A接线柱相连,发光二极管和小灯泡都不发光,说明此时电路处于\_\_\_\_\_.状态;如果长短脚对调连接在电路中,二极管和小灯泡都发光,这说明发光二极管具有\_\_\_\_\_.性。  
 7. 电工小李需要阻值为60Ω的电阻一只,可是他的手边只有阻值分别为25Ω、40Ω、100Ω和150Ω的电阻各一只,他可选用阻值为100Ω和\_\_\_\_\_.Ω的两只电阻,采用\_\_\_\_\_.的连接方法获得。  
 8. 如图是“探究电流与电阻的关系”的电路图。将5Ω的定值电阻R接入图中A、B两点间,正确操作后,电流表示数为0.4A。接下来的操作是:断开开关S,将5Ω的定值电阻更换为10Ω的定值电阻,再将滑动变阻器的滑片P移到最\_\_\_\_\_.(选填“左”或“右”)端,然后闭合开关S,移动滑片P,使电压表示数为\_\_\_\_\_.V,读出电流表示数。



9. 用两节串联后的干电池给小灯泡供电,电压是3V,小灯泡发光时通过的电流为0.3A,此时小灯泡的电阻为\_\_\_\_\_.Ω,工作0.5min消耗的电能为\_\_\_\_\_.J。

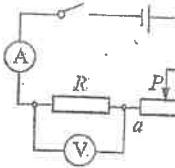10. 如图所示电路中,电源电压保持不变,滑动变阻器规格为“20Ω 2A”,a、b为其两端点,闭合开关;当滑动变阻器的滑片P分别在b端和ab中点时,电流表的示数之比为2:3,电压表的示数之差为4V。则R的阻值为\_\_\_\_\_.Ω,滑片在ab中点时,电流表的示数为\_\_\_\_\_.A。




- 二、选择题(共26分,第11~16小题,每小题只有一个正确选项,每小题3分;第17、18小题为不定项选择,每小题有一个或几个正确选项,每小题4分,全部选择正确得4分,选择正确但不全得1分,不选、多选或错选得0分)

11. 下列家用电器中,利用电流热效应工作的是( )  
 A. 电视机 B. 电风扇 C. 电熨斗 D. 微波炉  
 12. 下列实例中,重力对物体做功的是( )  
 A. 跳水运动员从跳台跳下  
 B. 背着书包在水平路面上前进  
 C. 小明沿水平地面推箱子,但箱子没有移动  
 D. 在水平桌面滚动的小球

13. 下列关于热学知识的说法正确的是( )  
 A. 南极的冰川虽然温度很低,但也具有内能  
 B. “沙尘暴起,尘土满天”说明分子在不停地运动  
 C. 我们不敢大口地喝热气腾腾的汤,是因为汤含有的热量较多  
 D. 一杯水的比热容和一杯水的比热容不同

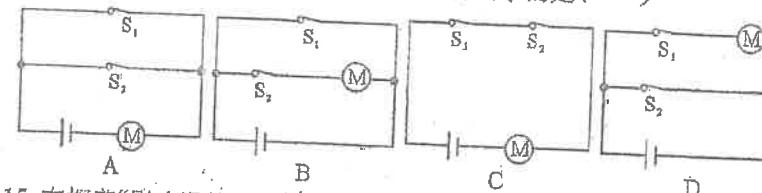14. 电动自行车两刹车手柄中各有一只开关 $S_1$ 和 $S_2$ ,在行驶中用任意一只手柄刹车时,该手柄上的开关立即断开,电动机M停止工作,切断电动车的动力。如图所示的电路中符合要求的是( )




15. 在探究“影响滑轮组机械效率的因素”时,同学们得到了很多结论,其中不正确的是( )  
 A. 滑轮组的机械效率与被提升物体的重力有关  
 B. 滑轮组的机械效率与动滑轮的重力有关  
 C. 滑轮组的机械效率与滑轮和绳子间的摩擦有关  
 D. 滑轮组的机械效率与承重绳子的段数有关

16. 如图所示,电源电压保持不变,将滑动变阻器的滑片P移到最右端,闭合开关 $S_1$ 、 $S_2$ 时,三表均有示数;现将滑片P移到中点,断开开关 $S_2$ 时,部分电表的示数发生了变化。下列关于其变化情况的说法正确的


- A. 电压表V示数变小  
 B. 电流表 $A_2$ 示数变小  
 C. 电流表 $A_1$ 示数变大  
 D. 电流表 $A_2$ 示数变大

17. 质量相等的甲、乙两车,在同一平直公路上向东行驶,它们行驶过程中的路程与时间图像如图所示,下列说法正确的是( )

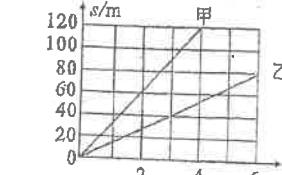- A. 在行驶过程中,两车的动能始终相等  
 B. 若以乙车为参照物,则甲车向东行驶  
 C. 若两车行驶过程中受到的阻力相等,则甲车受到的牵引力较大  
 D. 若两车行驶过程中受到的阻力相等,则甲、乙两车的功率之比为9:4



第17题图

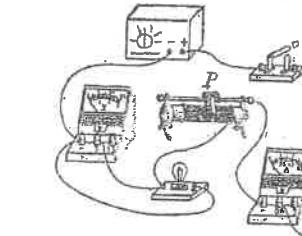

第18题图

18. 如图是测量小灯泡( $U_{额}=2.5V$ )电阻的电路,下表是实验记录的有关数据。电源电压恒为4V,三只滑动变阻器的规格分别为: $R_1$ “20Ω 1A”, $R_2$ “40Ω 0.5A”, $R_3$ “50Ω 0.2A”。下列说法正确的是( )

实验次数	1	2	3	4	5
电压 U/V	2.5	2.0	1.5	1.0	0.5
电流 I/A	0.25	0.22	0.19	0.16	0.10

- A. 滑片P向左滑动时小灯泡变暗  
 B. 实验中,滑动变阻器除了保护电路外,还控制小灯泡两端的电压不变  
 C. 小灯泡正常工作时的电阻为10Ω  
 D. 为了完成这5次实验,选取的滑动变阻器只能是 $R_2$

- 三、简答与计算题(共26分,第19小题5分,第20小题6分,第21小题7分,第22小题8分)

19. 急刹车时,汽车的轮胎会在地面上留下黑色的痕迹。请说出其中的能量转化过程。

20. 如图是某型号压路机,整机质量为18t,行驶速度为27km/h,发动机功率为110kW。(已知柴油的热值 $q=4.3\times 10^7\text{J/kg}$ ,结果保留两位小数)

- (1)该压路机以27km/h的速度匀速行驶150m,所受的阻力多大?




- (2)若该压路机柴油发动机的效率为40%,通过此段路程需要完全燃烧多少千克柴油?




21. 小李家新买的房子位于12m高的5楼上,装修时利用如图所示的滑轮组提升装修材料。小李站在地面上把一件重为400N的材料匀速提升到楼上,此过程中滑轮组的机械效率为80%。若小李的质量为65kg,不计绳重及摩擦,g取10N/kg。

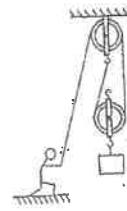- (1)在此过程中小李所做的总功是多少?
- (2)若物体上升速度为1m/s,则拉力的功率为多大?
- (3)小李利用此滑轮组提升其他装修材料时,一次能提起重物的重力不能超过多少牛?




22. 如图是某品牌电炖锅的内部简化电路图,电炖锅上有1000W和400W两挡功率,挡位可自动调节。其工作过程是:按下开关,自动选择1000W挡将汤煮至100℃,然后自动跳至400W挡进行保温慢炖。若电炖锅将质量为3kg,初温为20℃的汤加热至100℃需耗时20min,已知汤的比热容为 $4.0 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。求:

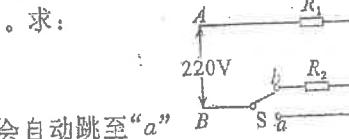- (1)在此过程中汤吸收的热量;
- (2)电炖锅的效率;
- (3)电炖锅进入保温慢炖时,开关S会自动跳至“a”或“b”哪个位置?并说明理由。



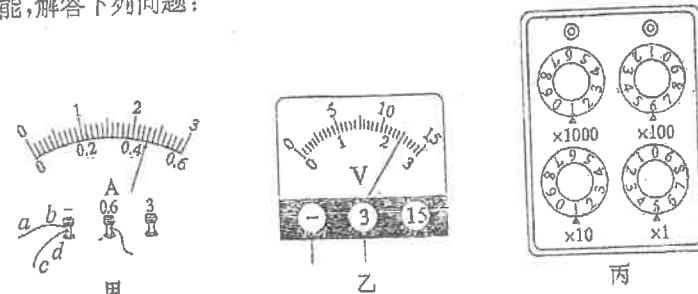- 四、实验与探究题(共28分,每小题7分)
23. 物理是一门注重实验的自然科学,请同学们根据自己掌握的实验操作技能,解答下列问题:




- (1)如图甲是某次电流表测量的连线及表盘图示,其示数为\_\_\_\_A,若通过导线ab电流方向为由a到b,则通过导线cd的电流方向为\_\_\_\_。(选填“由c到d”或“由d到c”)。
- (2)如图乙所示,电压表0~15V量程的分度值为\_\_\_\_,此时的示数为\_\_\_\_。
- (3)如图丙所示,该仪器叫做\_\_\_\_\_,数值范围为\_\_\_\_\_,此时的示数为\_\_\_\_。

24. 小童在做“比较不同液体吸热能力”的实验时,使用相同的电加热器给液体甲和乙加热。收集数据如下表:

液体	实验次数	质量 m/kg	升高的温度 $\Delta t/^\circ\text{C}$	加热的时间 t/min
甲	1	0.1	5	1
	2	0.1	10	2
	3	0.2	10	4
	4	0.1	10	1
乙	5	0.1	20	2
	6	0.2	20	4

- (1)该实验中,通过\_\_\_\_来反映液体吸收热量的多少。
- (2)分析第1、4次,第2、5次或第3、6次实验数据,某同学认为:加热相同的时间时,乙液体升高的温度高一些,这说明乙液体吸收的热量多一些。这位同学的判断正确吗?\_\_\_\_。理由是\_\_\_\_。
- (3)分析第2、3次或第5、6次实验数据,可以得出初步结论:同种物质升高相同的温度时,物质的\_\_\_\_越大,吸收的热量就越\_\_\_\_。
- (4)通过比较第2、4次实验数据可知,液体吸收的热量多少与液体的\_\_\_\_有关,\_\_\_\_(选填“甲”或“乙”)的吸热能力更强。

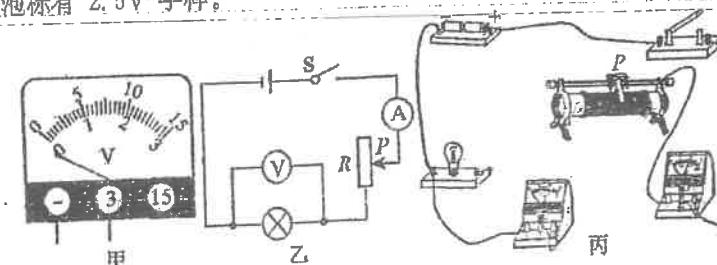25. 楠楠同学做“测量小灯泡电功率”实验时,所用电源电压恒为3V,小灯泡标有“2.5V”字样。



- (1)在检查仪器时,发现电压表的指针如图甲所示,则她接下来的操作是\_\_\_\_。

- (2)请你根据图乙电路图用笔画线代替导线,将图丙中未完成的实物电路连接好。(要求:滑动变阻器的滑片P向右移动时,连入电路的阻值变小,导线不允许交叉)

- (3)闭合开关S,移动滑动变阻器的滑片P,发现小灯泡始终不亮,电压表、电流表均无示数,原因可能是\_\_\_\_。(选填字母代号)

- A. 小灯泡断路
- B. 电压表短路
- C. 小灯泡短路
- D. 滑动变阻器断路

- (4)排除故障后,闭合开关,改变滑片P的位置,多次测量通过小灯泡的电流和它两端的电压,测量数据如表所示,分析实验数据可知:

实验次数	1	2	3	4	5	6	7
发光情况	不亮	不亮	微光	较暗	不很亮	较亮	明亮
电压 U/V	0.1	0.5	0.9	1.3	1.7	2.1	2.5
电流 I/A	0.10	0.32	0.38	0.42	0.48	0.52	0.56

- ①小灯泡的额定功率为\_\_\_\_W。

- ②1、2两次实验中,灯泡不亮的原因是\_\_\_\_。

- ③从表中的数据可知,灯丝的电阻随两端电压的增大而\_\_\_\_。(选填“增大”或“减小”),灯丝电阻发生变化的本质是电阻随\_\_\_\_而增大。

26. 小华在“探究重力势能的大小与哪些因素有关”实验时,他作出以下猜想:

- A. 物体重力势能的大小可能与物体被举高的高度有关;
- B. 物体重力势能的大小可能与物体的质量有关。

老师给小华提供了质量不同的两个小钢球和装满松软细沙子的木箱,小华按如图所示的情景进行实验:每次都将木箱中的细沙抹平,再让小钢球从距地面H高处由静止释放,小钢球砸进细沙并陷入其中,测出小钢球在细沙中下陷的深度d和释放前小钢球的高度H。下表是他实验过程的数据记录:

实验次数	小钢球的质量 m/g	释放前小钢球的高度 H/cm	小钢球在细沙中下陷的深度 d/cm
1	50	60	1.6
2	50	80	1.8
3	50	100	2.4
4	100	100	4.1

- (1)为了完成实验,小华还需要用到的实验器材是\_\_\_\_。

- (2)分析表中\_\_\_\_两次实验,可以帮助小华验证猜想B。

- (3)分析表中2、3两次实验,小华可以得到结论:\_\_\_\_一定时,物体被举高的高度越高,物体的重力势能越\_\_\_\_。

- (4)实验中小钢球的重力势能无法直接观察,小华是根据\_\_\_\_来间接判断出小钢球重力势能的大小,这种探究方法叫做\_\_\_\_法。下列四个研究实例中,也用到了该探究方法的是\_\_\_\_。(选填字母代号)

- A. 认识电流时,用水流进行类比
- B. 影子的形成可以证明光沿直线传播
- C. 在学习蒸发和沸腾时,通过比较得出蒸发和沸腾的异同点
- D. 牛顿第一定律是在实验的基础上经分析推理而得出的